



Guía de Ejercicios N° 5: Transistor MOS

Constante	Valor
q	$1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
m_0	$9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}$
k	$1,381 \times 10^{-23} \text{ J/K} = 8,617 \times 10^{-5} \text{ eV K}$
h	$6,626 \times 10^{-34} \text{ Js} = 4,136 \times 10^{-15} \text{ eV s}$
ϵ_0	$88,5 \text{ fF/cm}$
$\epsilon_r(\text{Si})$	11,7
$\epsilon_r(\text{SiO}_2)$	3,9
T_{amb}	$27^\circ\text{C} = 300 \text{ K}$

Parte I: NMOS y sus regímenes de operación

- ✓ 1. Dado un transistor NMOS con $\mu_n = 215 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$, $t_{\text{ox}} = 150 \text{ Å}$, $V_{T0} = 1 \text{ V}$, $L = 1,5 \mu\text{m}$, $W = 30 \mu\text{m}$, que tiene aplicadas tensiones $V_{DS} = 2 \text{ V}$ y $V_{BS} = 0 \text{ V}$,
- Calcule el rango de tensiones V_{GS} para los cuales el transistor se encontrará operando en los regímenes de:
 - corte (cut-off),
 - saturación,
 - lineal (o triodo).
 - Grafique I_D en función de V_{GS} , e indique en el gráfico las regiones de corte, saturación y lineal.
- ✓ 2. En la figura 1 se representan dos estados de operación de un transistor MOS con V_T conocido.

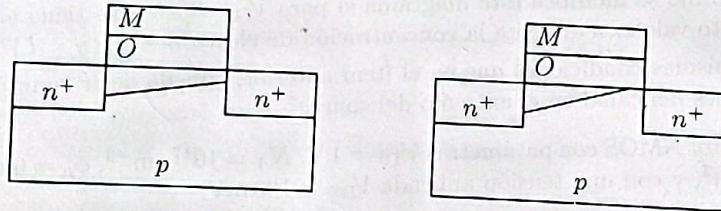


Figura 1

- Represente las curvas I_D vs. V_{GS} e I_D vs. V_{DS} e indique en las mismas donde se ubica, para cada caso, los puntos de trabajo representados en las figuras.
 - Indique rango de valores posibles para V_G , V_D y V_S en cada caso (considerar siempre $V_{BS} = 0$).
 - Seleccione una polarización adecuada para que el dispositivo funcione en zona de saturación sabiendo que $\mu_n = 215 \text{ cm}^2/(\text{Vs})$, $t_{\text{ox}} = 150 \text{ Å}$, $V_T = 1 \text{ V}$, $L = 1,5 \mu\text{m}$, $W = 30 \mu\text{m}$ y $\lambda = 0$.
- ✓ 3. En la figura 2 se ilustran algunas curvas de salida de un NMOS para $V_{BS} = 0 \text{ V}$. Los parámetros del transistor son $W = L = 1 \mu\text{m}$ y $t_{\text{ox}} = 200 \text{ Å}$.

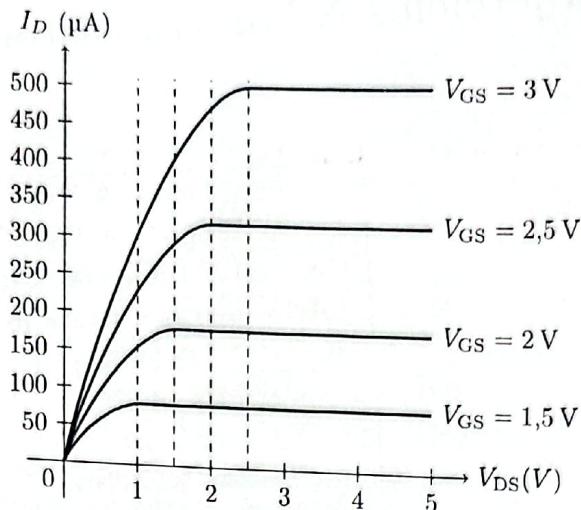


Figura 2

- a) Estime el valor de la tensión umbral, V_{T0} .
- b) Estime la movilidad de los electrones de la capa de inversión.
4. Dado un transistor NMOS con parámetros $W = 30 \mu\text{m}$, $L = 1 \mu\text{m}$, $C'_{\text{ox}} = 6 \times 10^{-7} \text{ F/cm}^2$, $N_A = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$, $V_{T0} = 1 \text{ V}$ y $V_{BS} = 0 \text{ V}$,
- Sabiendo que para $V_{GS} = 1,5 \text{ V}$, $V_{DS} = V_{DS\text{sat}}$, se tiene $I_D = 0,9 \text{ mA}$, calcule el valor de μ_n .
 - Para $V_{GS} = 2,5 \text{ V}$ y $V_{DS} = 0,1 \text{ V}$ ¿en qué región está operando el transistor? ¿Corte, saturación o lineal?
 - Realice un diagrama cualitativo de $Q_n(y)$ en el canal para el caso $V_{GS} = 2,5 \text{ V}$, $V_{DS} = 0,1 \text{ V}$ ¿Cuánto vale $Q_n(y = L)$?
 - Explique cómo se modifica este diagrama si para $V_{GS} = 2,5 \text{ V}$ se tiene ahora $V_{DS} = 1,5 \text{ V}$. ¿Puede decir cuánto vale exactamente la concentración de electrones $Q_n(y = L)$?
 - Para las mismas condiciones que en el ítem anterior, ¿puede decir cuánto vale la concentración de electrones del canal en el extremo del source?
5. Dado un transistor NMOS con parámetros $V_{T0} = 1 \text{ V}$, $N_A = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$, $\phi_p = 0,42 \text{ V}$, $\mu_n = 730 \text{ cm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$, $C'_{\text{ox}} = 0,68 \text{ fF/m}^2$, y con una tensión aplicada $V_{DS} = 100 \text{ mV}$:

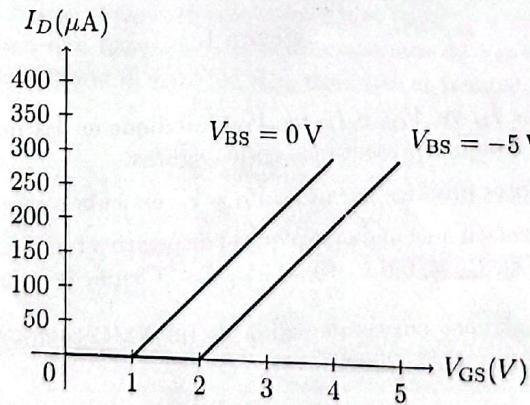


Figura 3

- a) Para $V_{GS} = 1,5 \text{ V}$ y $V_{BS} = 0 \text{ V}$, ¿En qué región está operando el transistor? ¿Corte, saturación o lineal?



- b) A partir de la figura 3 calcule el parámetro γ (*backgate parameter*) del transistor.
- c) Para $V_{GS} = 1,5 \text{ V}$ y $V_{BS} = -5 \text{ V}$, ¿En qué región está operando el transistor? ¿Corte, saturación o lineal?

Parte II: PMOS y sus regímenes de operación

- ✓ 6. Dado un transistor PMOS con $\mu_p = 400 \text{ cm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$, $t_{ox} = 100 \text{ Å}$, $V_{T0} = -0,7 \text{ V}$, $L = 0,5 \mu\text{m}$, $W = 10 \mu\text{m}$, que tiene aplicadas tensiones $V_{DS} = -2 \text{ V}$ y $V_{BS} = 0 \text{ V}$,
- a) Calcule el rango de tensiones V_{GS} para los cuales el transistor se encontrará operando en los regímenes de:
 - corte (cut-off),
 - saturación,
 - lineal (o triodo).
 - b) Grafique I_D en función de V_{GS} , e indique en el gráfico las regiones de corte, saturación y lineal.
 - c) Si el dopaje del sustrato es $N_D = 4 \times 10^{16} \text{ 1/cm}^3$, rehacer los ítems anteriores cuando la tensión del bulk se modifica tal que ahora $V_{BS} = 0,5 \text{ V}$.
- ✓ 7. En la figura 4 se ilustran un par de curvas $-I_D$ vs V_{SD} de un transistor PMOS para $V_{BS} = 0 \text{ V}$.

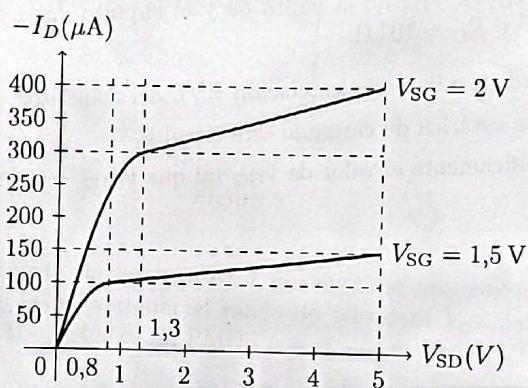


Figura 4

- a) A partir de estas curvas, ¿cuál es el valor de V_{T0} ?
- b) Estime los parámetros $k_p = \frac{W}{L} \mu_p C'_{ox}/2$ y λ del transistor.

Parte III: Polarización

- ✓ 8. Para el circuito de la figura 5a, donde $\mu_n C'_{ox} W/L = 1 \text{ mA/V}^2$, $V_T = 1 \text{ V}$, $\lambda = 0 \text{ V}^{-1}$, $R_{G1} = 1 \text{ k}\Omega$, $R_{G2} = 2 \text{ k}\Omega$, $R_D = 2 \text{ k}\Omega$, $V_{DD} = 3 \text{ V}$, indique en qué régimen está polarizado el transistor, y halle todas las corrientes y tensiones del circuito.

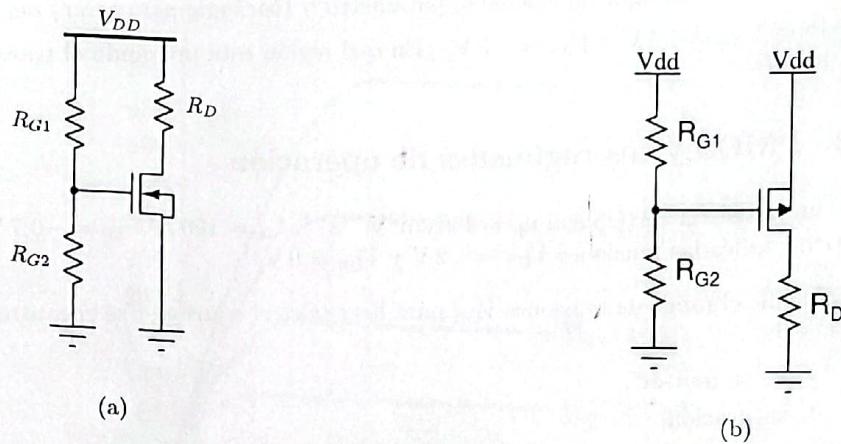


Figura 5

- ✓ 9. Repita el ejercicio 8 para el circuito de la figura 5b donde $V_{DD} = 5\text{ V}$, $R_{G1} = 200\text{ k}\Omega$, $R_{G2} = 300\text{ k}\Omega$, y $W = 150\text{ }\mu\text{m}$.
- ✓ 10. Dada la curva de I_D vs. V_{DS} de la figura 6a y el circuito de la figura 6b, con $V_{DD} = 5\text{ V}$, $V_T = 1\text{ V}$,
- A partir de la figura 6a halle la relación W/L del transistor.
 - Dibuje la recta estática de carga de este circuito.
 - Determine gráficamente el valor de V_{GG} tal que $V_{OUT} = 2,5\text{ V}$, y halle gráficamente el valor de I_D resultante.

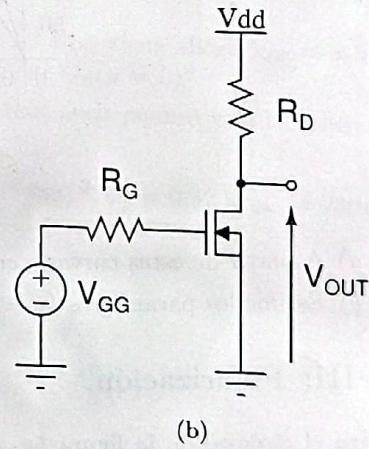
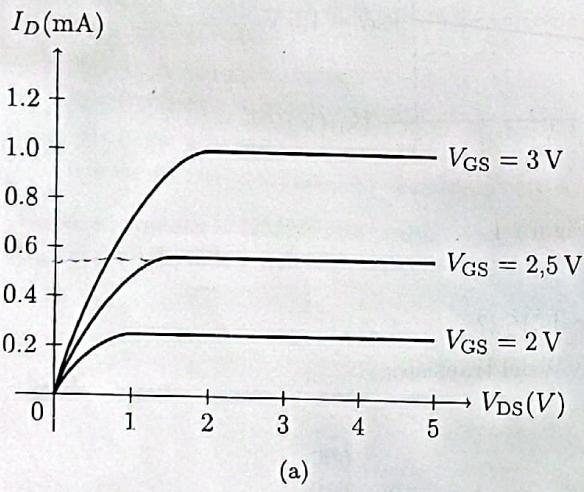


Figura 6

- ✓ 11. Para el circuito de la figura 7, siendo $\mu_n C'_{ox} = 80\text{ }\mu\text{A/V}^2$, $V_T = 0,8\text{ V}$, $L = 4\text{ }\mu\text{m}$, $\lambda = 0,02\text{ V}^{-1}$ y $R_{G1} = 370\text{ k}\Omega$, $R_{G2} = 130\text{ k}\Omega$, $R_D = 18\text{ k}\Omega$ y $V_{DD} = 5\text{ V}$, se pide:
- Hallar el rango de posibles valores de W tal que el transistor permanezca en saturación.
 - Hallar el rango de posibles valores de R_D para el cual el transistor opera en saturación cuando $W = 1\text{ }\mu\text{m}$.
- ✓ 12. Dado el circuito de la figura 8 donde $V_{GG} = 1\text{ V}$, $V_{DD} = 5\text{ V}$, $\mu_n C'_{ox} = 116\text{ mA/V}^2$, $\lambda = 0,8\text{ V}^{-1}$, $V_T = 0,8\text{ V}$, $W/L = 2$ y $R_G = 50\Omega$, determinar R_D para que la corriente de drain sea 5 mA.

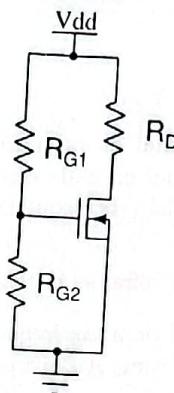


Figura 7

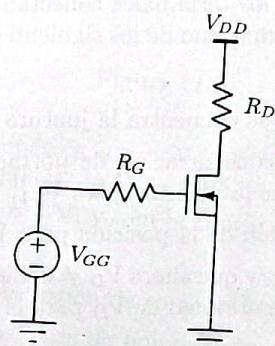


Figura 8

- ✓ 13. El circuito de la figura 9 consta de un transistor que impone una corriente constante de 35 mA en una resistencia variable. Se desea averiguar el rango de tensiones V_{DS} para el cual el transistor va a funcionar correctamente. El transistor es un PMOS con $\mu_p C'_\text{ox} = 70\text{ }\mu\text{A/V}^2$, $V_T = -0,5\text{ V}$, $W/L = 2000$ y $\lambda = 0,01\text{ V}^{-1}$.
- ¿En qué régimen de operación deberá estar el transistor para que este comportamiento sea posible?
 - ¿Cuál es el rango de variación que presentará dicha corriente?
 - ¿Cuál es el rango de tensiones admisible para que el transistor no salga de régimen de operación?
 - ¿Cuál es el rango de R_L admisible?

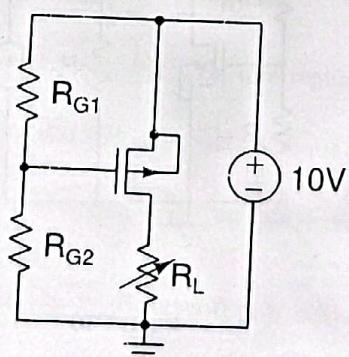


Figura 9



Parte IV: Pequeña señal

- ✓ 14. Hallar los modelos de pequeña señal de baja frecuencia de los ejercicios 8 y 9. ¿Cuál es el límite de validez del modelo de pequeña señal en cada caso? Una vez de hallados, reemplazar los transistores en el esquemático original por el modelo de pequeña señal y dibujar el nuevo circuito obtenido (el *circuito de pequeña señal*).
 NOTA: en el circuito de pequeña señal se pasivan las fuentes de DC.
- ✓ 15. Hallar el modelo de pequeña señal de altas frecuencias del ejercicio 8, siendo que: $W = 2 \mu\text{m}$, $L = 1 \mu\text{m}$, $\mu_n = 1400 \text{ cm}^2/(\text{V s})$, $C_{ov} = 0,3 \text{ fF}/\mu\text{m}$, $A_S = 1 \mu\text{m}^2$ y $A_D = 0,5 \mu\text{m}^2$. Dibujar el modelo y el circuito de pequeña señal.

Parte V: Integradores

- ✓ 16. Un NMOS de $V_T = 0,8 \text{ V}$ tiene los terminales conectados de forma que $V_D = V_S = V_B = 0 \text{ V}$, mientras que el terminal de gate puede tomar uno de los siguientes valores: $V_{G1} = -1 \text{ V}$, $V_{G2} = 0,6 \text{ V}$, $V_{G3} = 0,8 \text{ V}$, $V_{G4} = 2 \text{ V}$.
- Identificar en qué régimen se encuentra la juntura MOS para cada uno de los casos.
 - Realizar un diagrama de concentración de portadores y de densidad volumétrica de carga de la juntura MOS en función de la posición para V_{G1} , V_{G3} y V_{G4} .
 - Graficar el campo en función de la posición para V_{G4} .
 - Considere que se aplica V_{G4} y que ahora $V_D \neq 0$. Siendo $t_{ox} = 30 \text{ nm}$, $W/L = 10$ y $\mu_n = 215 \text{ cm}^2/(\text{V s})$ calcule $I_{D \text{ SAT}}$ y encuentre el rango de V_D para el cual se puede suponer que el dispositivo trabaja en saturación.
- ✓ 17. Para el circuito de la figura 10 y considerando $k = \frac{\mu C'_{ox}}{2} \frac{W}{L} = 4 \text{ mA/V}^2$, $V_T = 1 \text{ V}$, $\lambda = 0 \text{ V}^{-1}$, $V_{DD} = 5 \text{ V}$, $I_0 = 4 \text{ mA}$, $R_G1 = 1 \text{ k}\Omega$ y $R_G2 = \frac{R_{G1}}{2} = 10 \text{ k}\Omega$:
- Encontrar el punto de polarización.
 - Hallar la ecuación de la recta de carga y dibujarla en un gráfico de i_D vs. v_{DS} junto con las curvas de salida del transistor MOS tal que corten a la recta de carga en:
 - el punto de *pinch-off*.
 - el punto donde $I_D = 1 \text{ mA}$.


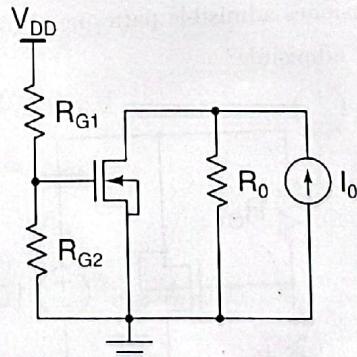


Figura 10


- ✓ 18. Halle todas las corrientes y tensiones del circuito y determine el modo de operación del transistor en los siguientes casos:
- El circuito de la figura 11a, donde $V_{DD} = 3,3 \text{ V}$, $R_{G1} = 130 \text{ k}\Omega$, $R_{G2} = 200 \text{ k}\Omega$, $R_S = 5,6 \text{ k}\Omega$, y los parámetros del transistor son $V_T = 0,8 \text{ V}$, $\mu_n C'_{ox} = 110 \mu\text{A/V}^2$, $L = 5 \mu\text{m}$ y $W = 50 \mu\text{m}$.

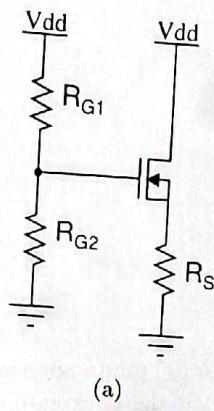

- b) El circuito de la figura 11b, donde $V_{DD} = 5 \text{ V}$, $R_{G1} = 300 \text{ k}\Omega$, $R_{G2} = 200 \text{ k}\Omega$, $R_S = 1,5 \text{ k}\Omega$, y los parámetros del transistor son $V_T = -0,9 \text{ V}$, $\mu_p C'_{ox} = 36 \mu\text{A/V}^2$, $L = 5 \mu\text{m}$ y $W = 150 \mu\text{m}$.



(a)

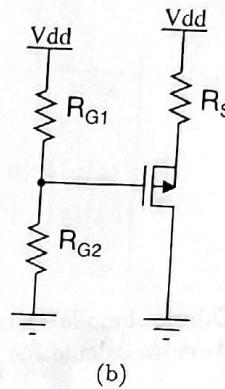

(b)

Figura 11

- ✓ 19. Dado un transistor NMOS con parámetros $\mu_n = 215 \text{ cm}^2/(\text{Vs})$, $t_{ox} = 150 \text{ \AA}$, $L = 2 \mu\text{m}$, $W = 30 \mu\text{m}$, $L_{diff} = 6 \mu\text{m}$, $C_{ov} = 0,5 \text{ fF}/\mu\text{m}$, $\lambda = 0,05 \text{ V}^{-1}$, $N_A = 10^{16} 1/\text{cm}^3$ para el sustrato, $N_D = 10^{18} 1/\text{cm}^3$ para las difusiones de drain y source, $V_{T0} = 1 \text{ V}$, y, en la condición de operación $V_{GS} = 1,5 \text{ V}$, $V_{DS} = 1,5 \text{ V}$, $V_{BS} = 0 \text{ V}$,

- a) ¿El transistor está operando en la región de corte, saturación o lineal?
- b) Calcule el valor de V_T y de la corriente de polarización I_D .
- c) Calcule el rango de variación admisible en v_{gs} .
- d) Calcule los parámetros del modelo de pequeña señal: g_m , g_{mb} , r_o , C_{gs} , C_{gd} , C_{sb} , C_{db} .
- e) Dibuje el modelo de pequeña señal del transistor.

- ✓ 20. Para el circuito de la figura 5b, siendo $\mu_p C'_{ox} = -70 \text{ mA/V}^2$, $V_T = -1,2 \text{ V}$, $W = 30 \mu\text{m}$, $L = 5 \mu\text{m}$, $\lambda = 0,05 \text{ V}^{-1}$, $R_{G2} = 470 \text{ k}\Omega$ y $V_{DD} = 5 \text{ V}$ se pide:

- a) Hallar R_{G1} y R_D tal que $I_D = -80 \mu\text{A}$ y $V_{OUT} = V_D = 2,4 \text{ V}$.
- b) Hallar el rango posible de valores de R_D para el cual el transistor opera en saturación. Representar esta respuesta en el plano $(-I_D, V_{SD})$.
- c) Hallar el modelo de pequeña señal (bajas frecuencias) bajo las condiciones del ítem (a).

- ✓ 21. En la figura 12 se muestra un circuito elemental muy utilizado en diseños CMOS analógicos para generar una tensión de referencia. Asumiendo $I_{REF} = 40 \mu\text{A}$, $V_{DD} = 3,3 \text{ V}$, $\mu_n C'_{ox} = 116 \mu\text{A/V}^2$, $V_T = 0,8 \text{ V}$, $\lambda = 0,04 \text{ V}^{-1}$, $W/L = 2$,

- a) Calcular el punto de trabajo del transistor. ¿En qué región de operación se encuentra? ¿Depende de I_{REF} ?
- b) Hallar el modelo de pequeña señal del circuito. Explique qué efecto representa cada uno de los componentes.
- c) Suponer que ahora se reemplaza la fuente I_{REF} por una resistencia $R = 10 \text{ k}\Omega$. Diseñar el transistor, es decir hallar W/L , para que $V_{OUT} = 1,5 \text{ V}$.

- ✓ 22. Para un transistor MOS se realizan las mediciones de las curvas de transferencia y de salida que se muestran en las imágenes.

- a) Identifique el tipo de canal del transistor y encuentre los parámetros k , V_T y λ a partir de las curvas. En todos los casos justifique su respuesta y deje en claro el procedimiento para hallar los valores.
- b) Se quiere polarizar este transistor en un circuito con $I_D = 1 \text{ mA}$ y $V_{DS} = V_{DD}/2$, utilizando una única fuente $V_{DD} = 5 \text{ V}$. Diseñe un circuito que cumpla con estas condiciones utilizando dos resistencias para la polarización del *gate* y una resistencia conectada en el *drain*.

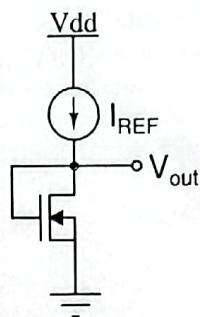


Figura 12

- c) Dibuje el modelo completo de pequeña señal del transistor del punto anterior para frecuencias bajas.
Además calcule sus parámetros, salvo la transconductancia del back-gate.

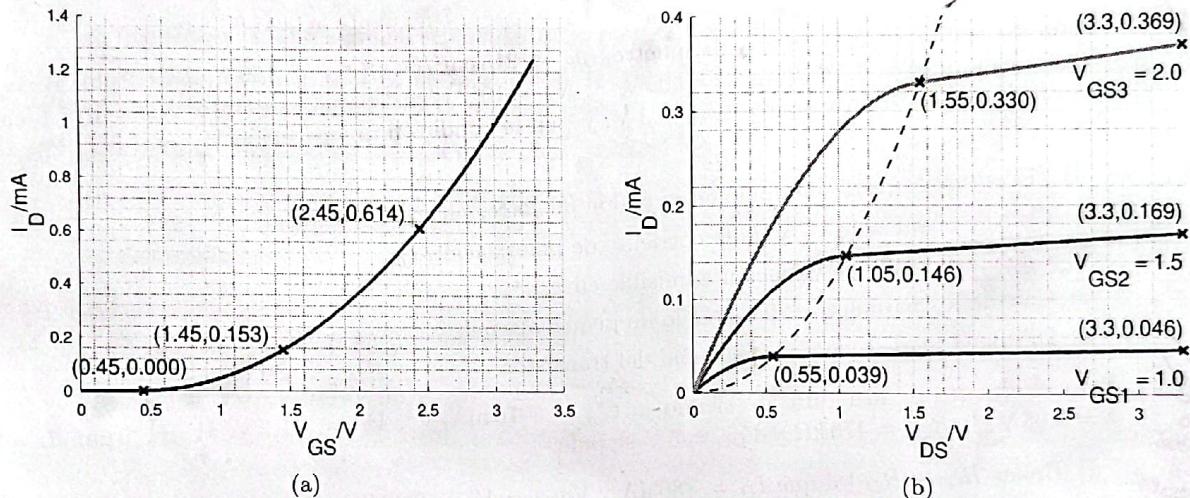


Figura 13

- ✓ 23. A partir del circuito de la figura 14 ($V_{DD} = 5 \text{ V}$; $R_{G1} = 2 \text{ k}\Omega$; $R_D = 1 \text{ k}\Omega$, $T = 300 \text{ K}$), obtener la potencia entregada por la fuente cuando el transistor MOS ($\mu_n C_{ox}' = 1 \text{ mA/V}^2$; $V_T = 1 \text{ V}$; $\lambda = 0 \text{ V}^{-1}$) se encuentra polarizado para que haya una corriente constante de 1 mA circulando a través del diodo ($V_{ON} = 0.7 \text{ V}$). Además, determinar el valor de R_{G2} para que el transistor se encuentre en saturación.

*creo que falta $\frac{W}{L}$
pero que tiene
que es como $\frac{\mu n C_{ox}}{2} \frac{W}{L}$

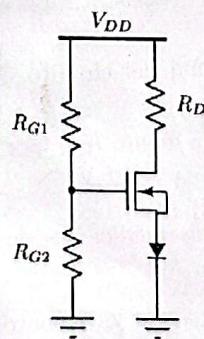


Figura 14

■ GUÍA 5: TRANSISTOR MOS

- Parte I: N MOS y sus regímenes de operación


1. $\mu_m = 0,215 \frac{Cm^2}{Vs}$ → Son pares de voltaje
por ser
 $V_{GS} > 0$
 $V_{DS} > 0$
 $V_{TO} = 1V$ para que
funcione bien

$$t_{ox} = 180\text{f}\Omega = 180 \cdot 10^{-8} \text{ cm}$$

$$d = 1,5 \text{ }\mu\text{m} = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ cm}$$

$$W = 30 \text{ }\mu\text{m} = 30 \cdot 10^{-4} \text{ cm}$$


$$V_{BS} = 0V$$

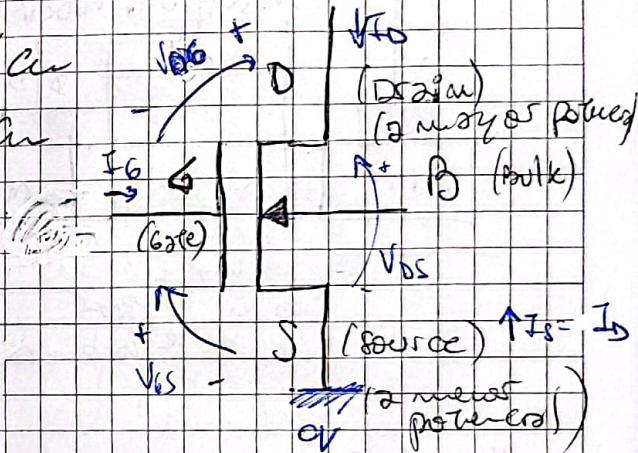

source y Drain
se definen según
el corriente de

$V_{BS} = 0V \Rightarrow$ están cortocircuitados,

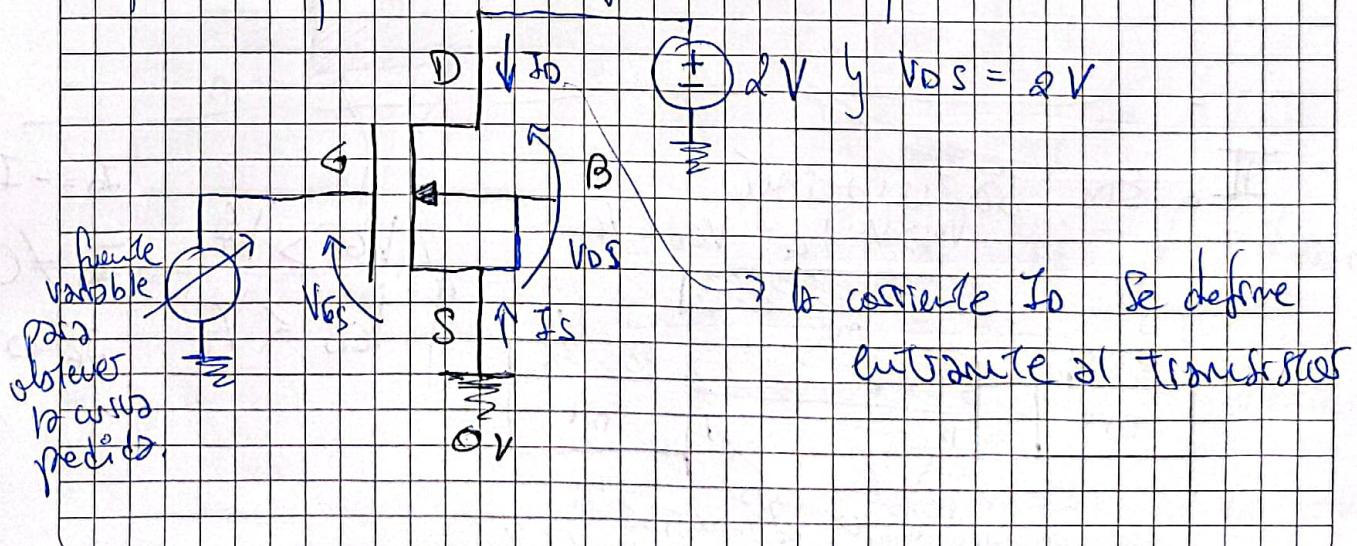por lo que la diferencia de potencial es nula.



(a) Tres modos de operación


$$I_D = 0 \text{ cuando } V_{GS} < V_T \quad \Rightarrow \quad I_D = 0$$

$$V_{GD} < V_T$$

$$V_{GS} < V_T = 1V \\ = V_{TO}$$

en los puentes que se forman
entre los contactos

Gráfico de la juntura n-n-n-n en corte:

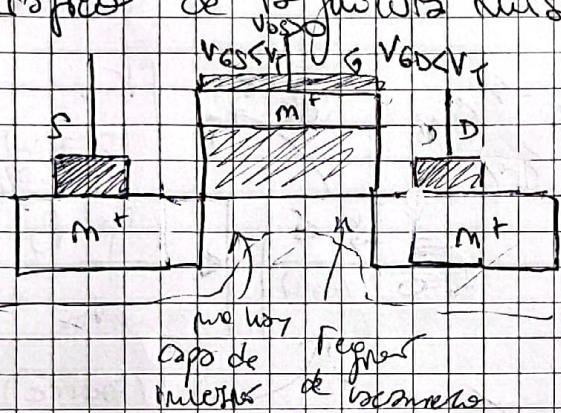

NO se forma un canal de inversione, por lo que no se forman los canales de inversione entre Drain y Fuente y el corriente es nula

modo corto

$$V_{FB} = -V_B$$

$$V_T = V_{FB} - 2\phi_{sustato} + 8\sqrt{-2\phi_{sustato}}$$


pero en este caso se impone $V_{TO} = 1V$.

entonces estos son los cortes grandes

$$V_{GS} < 1V$$

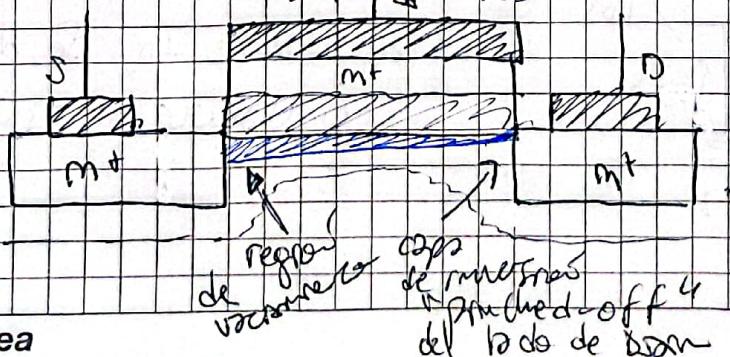II. En saturación

$$V_{GS} > V_T \quad \& \quad V_{GD} < V_T$$



$$I_D = -I_S$$

$$I_D \neq 0$$

$$V_{GS} > V_T$$

$$V_{GD} < V_T$$

$$I_D = 0$$

$$\Rightarrow V_{GD} = V_G - V_D = V_G - V_D + V_S - V_S = V_{GS} - V_{DS}$$

$$\Rightarrow V_{GD} < V_T \Rightarrow V_{DS} > V_{GS} - V_T = V_{DSAT}$$

Pedir $V_{GS} < V_T$ es equivalente a

$$V_{DS} > V_{GS} - V_T = V_{DSAT}$$

$$2V > V_{GS} - 1V \Rightarrow$$

$$V_{GS} < 3V$$


Dada la condición de corte se tiene que para que se mantenga en saturación

$$1V < V_{GS} < 3V$$

para que se mantenga
la condición de
saturación.

III. Eje tridimensional

$$V_{GS} > V_T \text{ & } V_{DD} > V_T$$

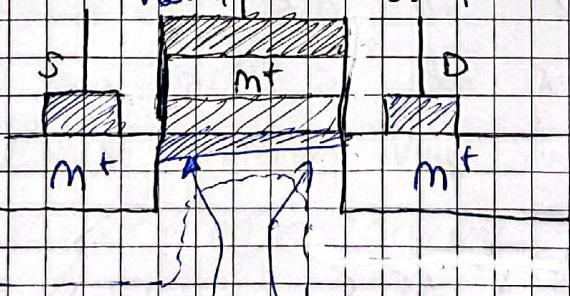

$$V_{GS} > V_T$$

$$V_{DD} > V_T \Rightarrow I_D \neq 0$$

$$\Rightarrow V_{DS} > V_T \Rightarrow$$


$$V_{DS} < V_{GS} - V_T = V_{DSAT}$$

Entonces, se reduce a una restricción
que es:

$$V_{GS} - V_T = 1V \Rightarrow V_{GS} > 3V$$


Asamblea

Entornos

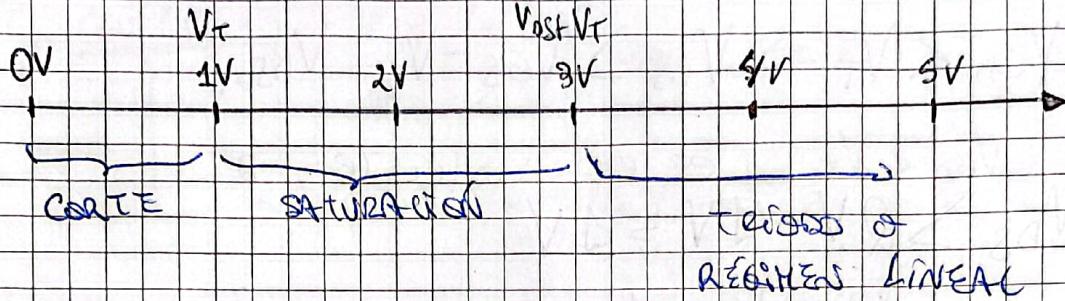

(5) \uparrow Curva de transformada para $V_{DS} = 2V$
variar V_{GS}

— Corte
— Saturación
- - Triodo

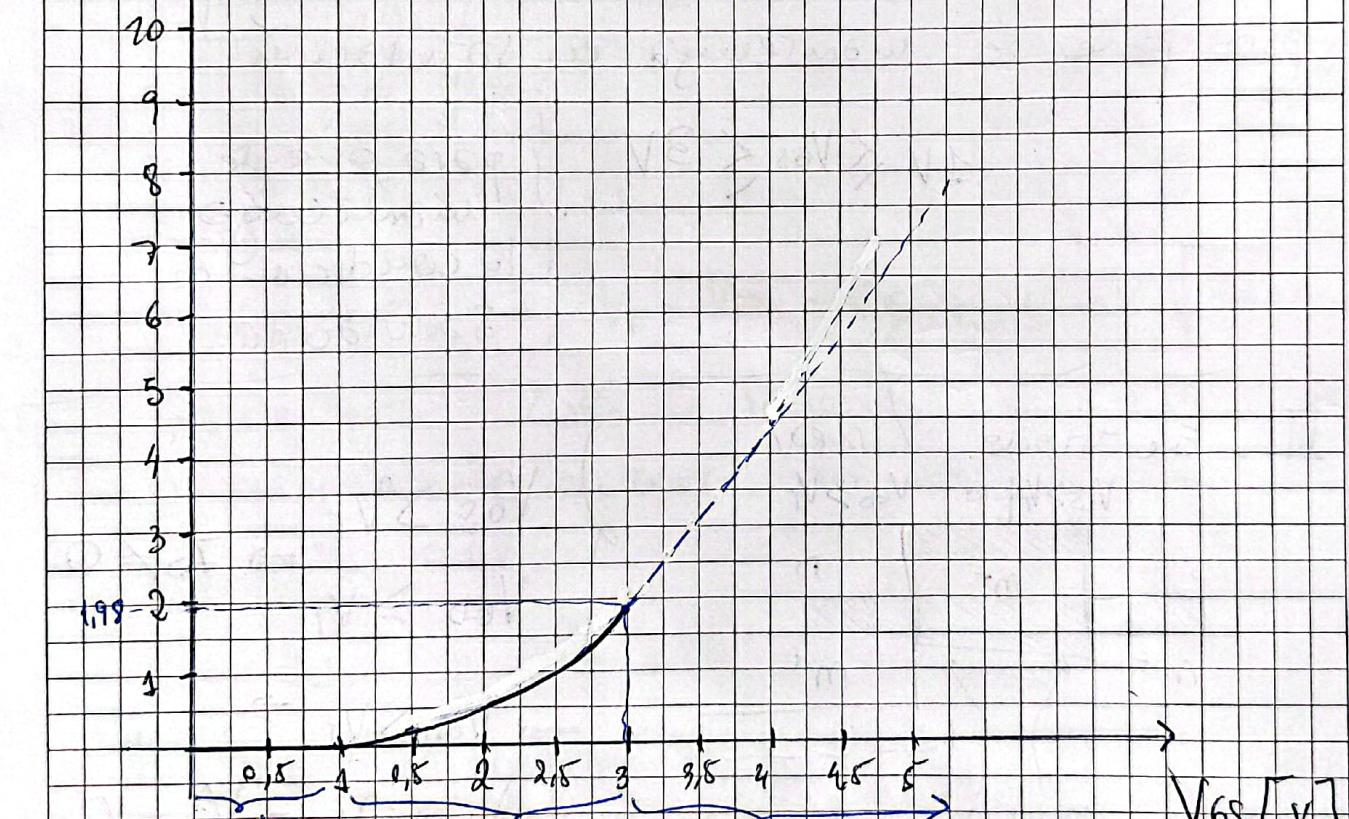

$$I_D = \mu_m C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_m C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$

Asamblea

$$V_T = 1V$$

$$\lambda \approx 0$$

$$I_D = \mu_m C_{ox} \frac{W}{L} \frac{V_{GS}^2 - V_T^2}{2}$$

$$C_{ox} = \frac{G_{ox}}{t_{ox}} = \frac{3,9 \cdot 8,85 \cdot 10^{14} \text{ F/cm}^2}{150 \cdot 10^{-8} \text{ cm}}$$

$$C_{ox} = 2,301 \cdot 10^7 \text{ F/cm}^2$$

$$K = \frac{\frac{2\pi r_a^2}{v_s} \cdot 2,301 \cdot 10^7 \text{ F/cm}^2 \cdot 30 \cdot 10^{-4} \text{ cm}}{1,5 \cdot 10^4 \text{ cm}} = 4,9471 \cdot 10^{-4} \text{ A} \approx 0,5 \text{ mA/r}^2$$

$$I_D = K (V_{DS} - V_t)^2$$

$$I_D = K (3V - 1V)^2 = 1,9288 \text{ mA}$$



2. a) En la figura de la figura de la figura se representa la estructura en modo lineal o tríoide, por otro lado, en la de la deflección, se encuentra en modo de saturación.

Para el caso de I_D vs. V_{DS} el gráfico es similar al del punto anterior puesto que se tiene V_{DS} constante y si V_{DS} es el parámetro variable.

Entonces:

Cuñas de transferencia

Cuñas de salida

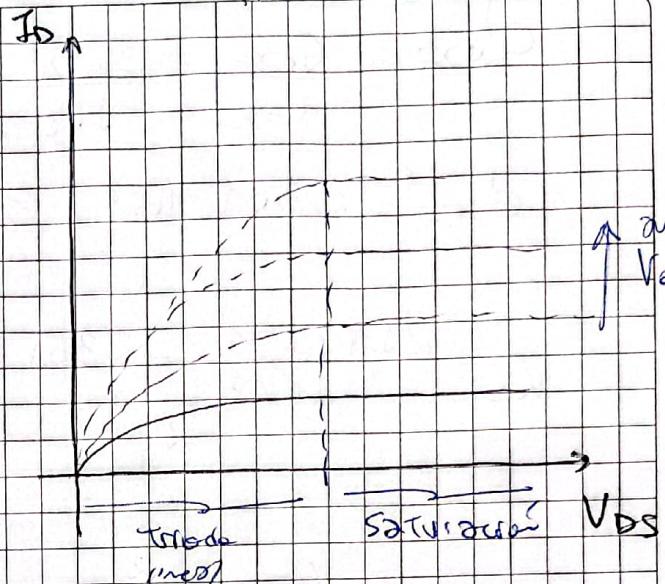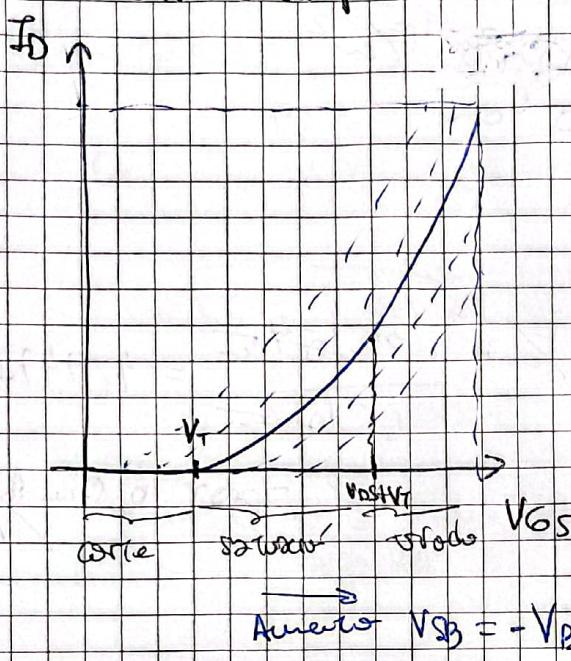

Tal que:

$$V_T = -2\phi_s + \sqrt{2\rho_s} + \gamma \sqrt{-2\phi_s} - \gamma \sqrt{-2\phi_s} + \gamma \sqrt{-2\phi_s - V_{BS}}$$

b) o corte:

$$V_S = 0$$

$$V_D < V_T$$

$$V_{DS} < V_T$$

$$V_D < V_T$$

$$\text{con } V_{DS} > 0$$

$$0 < V_D < V_T$$

para normos

$$I_D = 0 \quad \text{y el circuito cortado en el } 0 < V_D < V_T$$

\Rightarrow dispositivo.

$$V_S = 0$$

considerando $V_{BS} = V_D - V_S = 0$ y considerando cortado

o regimen linea o triodo

$$V_D = V_{DS} > V_T \quad \text{con } V_{DS} > 0 \rightarrow V_D > V_T$$

$$V_D > V_T \quad \text{con } V_{DS} > 0 \quad 0 < V_D - V_T < V_D$$

$$V_S = 0$$

o regimen de saturacion

$$V_{DS} > V_T \quad \text{y} \quad V_{DS} > 0$$

$$V_D < V_T$$

$$V_D > V_T$$

$$0 < V_D - V_T < V_D$$

$$I_D = I_{SAT}$$

$$(c) \quad \mu_m = 245 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

$$t_{ox} = 150 \text{ } \text{Å} = 150 \cdot 10^{-8} \text{ cm} \quad | \quad C_{ox} = \frac{\epsilon_0}{t_{ox}} = 2,301 \cdot 10^{-7} \text{ F/cm}^2$$

$$V_T = 1 \text{ V}$$

$$L = 1,8 \mu\text{m} = 1,8 \cdot 10^{-4} \text{ cm}$$

$$W = 30 \mu\text{m} = 30 \cdot 10^{-4} \text{ cm}$$

$$Z = 0$$

En Saturación $V_{DS} > V_T$; $V_{DS} > V_{DS, sat}$


$$I_D = \frac{\mu_m C_{ox}}{2} \frac{W}{L} \left(V_{DS} - V_T \right)^2 \left(1 + \frac{1}{2} \left(V_{DS} - V_{DS, sat} \right) \right)$$

$$I_D = \frac{\mu_m C_{ox}}{2} \frac{W}{L} \left(V_{DS} - V_T \right)^2$$

Entradas:

$$V_{DS} > 1 \text{ V}$$

Ej:

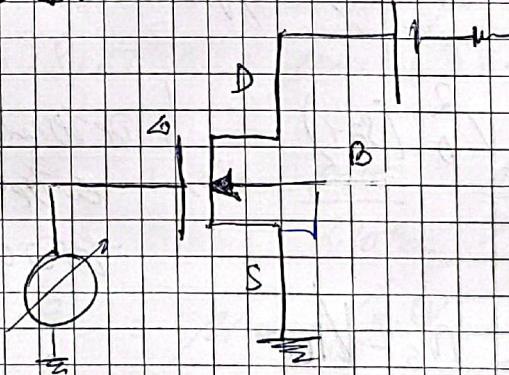

$$I_D = \frac{245}{2} \cdot \frac{2,301 \cdot 10^{-7}}{1,8 \cdot 10^{-4}} \text{ cm}^2 \left(V_{DS} - V_T \right)^2$$

$$I_D = 0,4947 \cdot 10^{-3} \text{ A} \left(V_{DS} - 1 \text{ V} \right)^2$$

$$V_T < V_{DS} < V_{DS} + V_T$$

$$V_{DS} < V_{DS} + V_T$$

para que opere
el transistor si $V_{DS} = 0 \text{ V}$

Asamblea

Si $V_{GS} = \text{cte}$, para que ofre a saturación

la tensión de los transistores están dadas por:

$$V_D(\text{sat}) = \frac{N_G - V_{TO}}{m} \quad \rightarrow V_D \text{ extrapolado}$$

$$V_T = V_{TO} + \frac{\gamma}{2\sqrt{-2\phi}} V_C$$

Será de

$$m = 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{-2\phi}} \underset{\text{sustituto}}{=} \frac{C_{ox} + C_{ac}}{C_{ox}}$$

donde

$$C_{ac} = \frac{\gamma C_{ox}}{2\sqrt{-2\phi}} \quad k_m = \frac{m}{2} \mu_m C_{ox}$$

$$\text{En } N \text{ (mos) } \Rightarrow m = 1$$

$$V_{TO} = 1$$

$$K = 100 \mu A/V^2$$

$$x_0^* = \frac{k}{2m} V_D^2 (\text{sat})$$

Deberemos el trazado
entre las fases de
trabajo y saturación

$$V_D \rightarrow N_G - V_{TO}$$

$$V_D = N_G - 1 \text{ V}$$

Se cumple que:

$$I_D = \begin{cases} k_m \left((N_G - V_{TO}) N_D - \frac{m N_D^2}{2} \right) & \text{Si } N_D < V_{D(\text{sat})} \\ \frac{k_m}{2m} (N_G - V_{TO})^2 & \text{Si } N_D \geq V_{D(\text{sat})} \end{cases}$$

3. NMOS :

$$t_{ox} = 200 \text{ Å} = 200 \cdot 10^{-8} \text{ cm} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ cm}$$

$$W = L = 1 \mu\text{m} = 1 \cdot 10^{-4} \text{ cm}$$

$$V_{BS} = 0$$

En el grafico que se presenta se observan
diversos valores de N_{GS} cte para V_{DS} .

Resulta mas simple trabajar en los valores
en saturacion:

$$\text{para } I_d = \frac{W}{2} \mu_m C_{ox} \cdot \frac{(N_{GS} - V_{TO})^2}{2}$$

Los semiplanos ya que son iguales.

$$(1) 500 \cdot 10^{-6} \text{ A} = \mu_m \cdot \frac{C_{ox}}{2 \cdot 10^{-6} \text{ A}} \cdot \frac{1}{2} (3V - V_{TO})^2$$

$$22598,87 \text{ A} = \mu_m (3V - V_{TO})^2$$

$$(2) 310 \cdot 10^{-6} \text{ A} = \mu_m \cdot \frac{C_{ox}}{2 \cdot 10^{-6} \text{ A}} \cdot \frac{1}{2} (N_{GS} - V_{TO})^2$$

$$14011,29 \text{ A} = \mu_m (3,5V - V_{TO})^2$$

Dividir (1) por (2) para eliminar μ_m .

A continuacion $V_{TO} > 0$ para 6 punc.

$$\frac{50}{31} = \frac{(3V - V_{TO})^2}{(3,5V - V_{TO})^2} \Rightarrow \frac{5\sqrt{62}}{31} = \frac{2,8 - V_{TO} + 0,5}{2,8 - V_{TO} - 0,5}$$
$$\left(-31 + 5\sqrt{62} \right) \left(2,8 - V_{TO} \right) = 0,5$$

despejando ...

$$V_{10} = \frac{64 - 5\sqrt{62}}{38} \approx 0,6481 V$$

a) $V_{10} = 0,6481 V$

Para obtener el molar K_b d, son necesarios
reemplazar en (1) o en (2) y despejar.

$$22598,87 = \mu_m / (3 - 0,6481)^2$$

$$\mu_m = 4085,73 \frac{C_m^2}{V_s}$$

El valor es muy elevado porque aumenta
mucho para concentraciones muy grandes.

% NMOS

$$W = 30 \mu m = 30 \cdot 10^{-4} cm$$

$$\alpha = 1 \mu m = 1 \cdot 10^{-4} cm$$

$$C_{ox}' = 6 \cdot 10^{-7} F/cm^2$$

$$N_A = 10^{17} cm^{-3}$$

$$V_{TO} = 1 V$$

$$V_{DS} = 0 V \Rightarrow V_T(V_{BS}) = V_{TO} + \gamma \left(\sqrt{2\phi_F - V_{BS}} - \sqrt{2\phi_F} \right) \Rightarrow$$

a) $V_{GS} = 1,5 V \Rightarrow V_{DS} = V_{DSAT}$

$$I_D = 0,9 \cdot 10^{-3} A$$

$$V_T(V_{BS=0}) = V_{TO} = 1 V$$

En Saturación: (trabajo 2v0)

$$I_D = \mu_m \frac{C_{ox}'}{2} \frac{W}{\alpha} (V_{GS} - V_T)^2 \left[1 + \lambda (V_{DS} - V_{SAT}) \right]$$

reemplazo de que:

$$0,9 \cdot 10^{-3} A = \mu_m \cdot \frac{6 \cdot 10^{-7} F/cm^2}{2} \cdot \frac{30 \cdot 10^{-4} cm}{1 \cdot 10^{-4} cm} (1,5 V - 1 V)$$

despejando

$$\boxed{\mu_m = 200 \frac{cm^2}{V_s}}$$

b) $V_{GS} = 2 V$

$$0 < V_{DS}$$

$$V_{DS} = 0,5 V$$

$$V_{DSAT} = V_{GS} - V_T = 2 V - 1 V = 1 V$$

en corto: $V_{GS} < V_T = 1 V$

$$I_D = 0$$

$1,5 V < 1 V$? NO

$$V_{DS} > 0$$

no es
a corto

$$0,5 V > 0$$

en triodo:

$$V_{GS} > V_T$$

$$V_{DS} < V_{DSat} = V_{GS} - V_E$$

$$2,8 \text{ V} > 1 \text{ V}$$

$$0,1 \text{ V} < 2,8 \text{ V} - 1 \text{ V} = 1,8 \text{ V}$$

está en

triodo

en saturación

$$V_{GS} > V_T$$

$$V_{DS} > V_{DSat}$$

$$2,8 \text{ V} > 1 \text{ V}$$

$$0,1 \text{ V} > 2,8 \text{ V} - 1 \text{ V} = 1,8 \text{ V}?$$

No está

en saturación.

d) $V_{GS} = 2,5 \text{ V}$

$$V_{DS} = 0,1 \text{ V}$$

$|Q_n(y)|$

$$V_{DS} = 0 \quad C_{ox} (V_{GS} - V_T)$$

$$\Rightarrow Q_m(y) = -C_{ox} [V_{GS} - V_C(y) - V_T]$$

$$8,4 \cdot 10^{-7}$$

$$V_{DS} > 0$$

$$P$$

$$0$$

$$L$$

$$y$$

$$0,1 \text{ V}$$

$$Q_m(k) = -6 \cdot 10^{-7} \frac{F}{cm^2} [2,8 \text{ V} - V_C(L) - 1 \text{ V}] = -8,4 \cdot 10^{-7} \frac{F}{cm^2}$$

$= V_{DS}$ (regresión lineal)


$$(d) V_{GS} = 2,8 \text{ V}$$

$$V_{DS} = 2,8 \text{ V}$$

$$Q_m(y) = -6 \cdot 10^7 \frac{C}{cm^2} [2,5V - 2,5V - 1V] = 0$$

La carga se hace nula, se desplaza ampliamente

$$|Q_m(y)| \uparrow$$

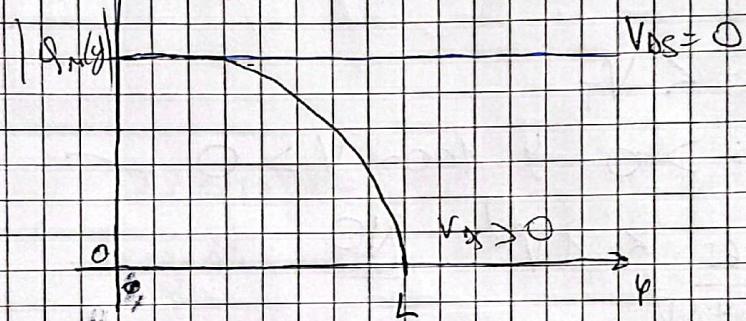

e) Proporcionalmente se pide
Nc(y) para y=0. (extremo del source)

Vc(0) es pma en el extremo del drain.

en régimen lineal, Vc(0) = 0 \Rightarrow

$$Q_m(0) = -6 \cdot 10^7 \frac{C}{cm^2} [2,5V - 0 - 1V]$$

$$|Q_m(0)| = -9 \cdot 10^7 \frac{C}{cm^2} = -q N_d \Rightarrow$$

$$\boxed{N_d = 5,6179 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}} \quad \begin{matrix} = 1,602 \cdot 10^{18} \\ * \text{No estoy muy seguro} \end{matrix}$$

5. NMOS

$$V_{TO} = 1 \text{ V}$$

$$N_A = 10^{17} \text{ cm}^{-2}$$

$$\phi_p = 0,42 \text{ V}$$

$$\mu_m = 730 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

$$C_{ox} = 0,68 \text{ fF}/\text{nm}^2$$

$$V_{DS} = 100 \text{ mV} = 0,1 \text{ V}$$

a) Corte: $V_{GS} < V_T$

$$V_{GS} > 0 \text{ y } 100 \text{ mV} > 0 \quad \checkmark$$

$$\underbrace{V_{GS}}_{= 1,5 \text{ V}} < 1 \text{ V? } \underline{\text{NO}}$$

trio de:

$$V_{GS} > V_T$$

$$1,5 \text{ V} > 1 \text{ V} \quad \checkmark$$

$$V_{DS} < V_{DSS} = V_{GS} - V_T = 1,5 \text{ V} - 1 \text{ V} = 0,5 \text{ V}$$

$$V_{DS} < 0,5 \text{ V?}$$

$$0,1 < 0,5 \text{ V} \quad \checkmark \quad \text{Sr, esito in triode}$$

Saturación

$$V_{GS} > V_T$$

$$1,5 \text{ V} > 1 \text{ V} \quad \checkmark$$

$$0,2 \text{ V} = V_{DS} > V_{DSS} = 0,5 \text{ V} \quad \text{NO}$$

Estos operando en el lado. (línea)

(b)

$$\gamma = \frac{1}{C_{0x}} \sqrt{2 G_S f N_{\text{bulk}}} \quad \left. \begin{array}{l} \text{factores de suscito} \\ \text{o hallazgo} \\ \text{parámetros o} \\ \text{body factor coefficient} \end{array} \right.$$

$$f = \frac{4}{0,68 \cdot 10^{-11} \text{ Far}^2}$$

$$\sqrt{26,85 \cdot 11,7 \cdot 10^{11}}$$

$$1,602 \cdot 10^{19} \text{ e. } 10^{17} \text{ C}^{-2}$$

$$\gamma = 26788,63$$

(c)

Del gráfico se puede deducir que esto es en la región de corte puesto que $I_0 = 0$.

Si no, habría que recalcular V_T y realizar más pasos

• Parte II: DMOS y sus regímenes de operación

6. En PMOS el comportamiento es similar a NMOS, pero a la inversa.

- Corte: $\left\{ \begin{array}{l} V_{GS} > V_T \\ I_D = 0 \end{array} \right.$

- Triodo: $\left\{ \begin{array}{l} V_{GS} < V_T \\ V_{DS} > V_{DSsat} \end{array} \right.$

$$I_D = -\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left(V_{GS} - V_T - \frac{V_{DS}}{2} \right) V_{DS}$$

- Saturación: $\left\{ \begin{array}{l} V_{GS} < V_T \\ V_{DS} < V_{DSsat} \end{array} \right.$

$$I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left(V_{GS} - V_T \right)^2 \left[1 - \frac{V_{DS}}{V_{DSsat}} \right]$$

Entonces:

(a) I. corte:

$$V_{GS} > V_T \Rightarrow V_{GS} > 0,7V$$

$$I_D = 0$$

II. Saturación

$$V_{GS} < 0,7V$$

$$-2 \beta V_R V_{GS} < 0,7V$$

$$V_{DS} < V_{DSsat} = V_{GS} - V_T$$

$$V_{DS} = +2V \Rightarrow V_{GS} > -2,7V$$

III. Lineal / o triodo


$$V_{GS} < -2V \Rightarrow V_g > g_{FE}$$

$$-2V \Rightarrow V_{GS} + 0,7V$$

y, además,

$$V_{GS} < -0,7V$$

(b)

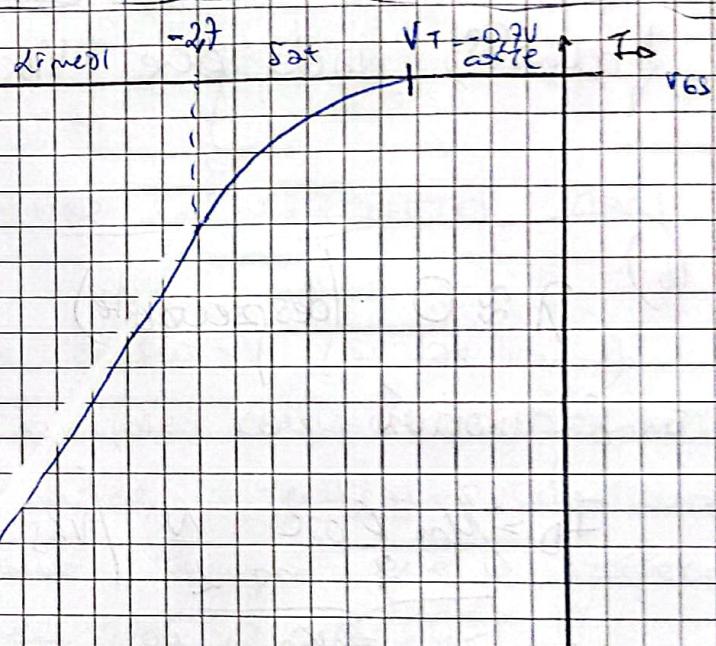

(c) Es lineal, pero varía V_T

$$C_{ox} = 3,45 \times 10^{-5} F/m^2$$

$$\text{Resolviendo } V_T(V_{GS}) = V_{T0} - \gamma / \sqrt{2 \rho_m + V_{GS}} - \sqrt{2 \rho_m}$$

$$\rho_m = 125,9 \text{ mV en } \left(\frac{4 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}}{6,822 \cdot 10^9 \text{ C}^{-3}} \right) = 0,4036 \text{ V}$$

$$V_T(0,5) = -0,7V - 3,3375 \cdot 10^{-5} \left(\sqrt{0,4036 + 0,5} - \sqrt{2 \cdot 0,4036} \right)$$

$$V_T(0,5) = -0,7009 \approx -0,7V \text{ (es muy poco el cambio)}$$

$$\gamma = \frac{1}{C_{ox}} \sqrt{2 \rho_m \rho_{bulk}} = 3,3375 \cdot 10^{-3}$$

Es despreciable, por lo que se cumple

valido lo realizado hasta ahora (C_{ox} fue constante).

$$P. a) V_{DSat} = V_{GS} - V_T$$

(ojo que el eje dice V_{SD})

$$-10,8 = -4,5 - V_T$$

$$\boxed{V_T = -0,7V}$$

$$-4,3 = -2 - V_T$$

considerar

$$-2,3V = -V_T \Rightarrow \boxed{V_T = 0,7V}$$

de acuerdo, dado que $V_{BS} = 0V \Rightarrow V_{TO} = V_T$

$$\boxed{V_{TO} = -0,7V}$$

(b)

en Saturación

$$I_D = \frac{\mu_m C'_{ox}}{2} \frac{W}{L} \left(V_{GS} - V_T \right)^2 \left[1 - \lambda (V_{DS} - V_{DSat}) \right]$$

$$= K_p$$

$$-100\mu A = -K_p \left(-3,8V - (-0,7V) \right)^2 \left[1 - 0 \right]$$

$$\boxed{K_p = 4,5625 \cdot 10^{-4}}$$

$$V_{DS} = V_{DSat}$$

Entonces, teniendo el punto $V_{SG} = 4,5V$, $I_D = -150\mu A$,


$$V_{SD} = 5V$$

$$-150 \cdot 10^{-6} A = -4,5625 \cdot 10^{-4} \left(-3,8V + 0,7V \right)^2 \left[1 - \lambda (-8V + 0,8) \right]$$

$$\boxed{\lambda = \frac{5}{48} \approx 0,1190}$$

• PARTE III. : Polarización


8.

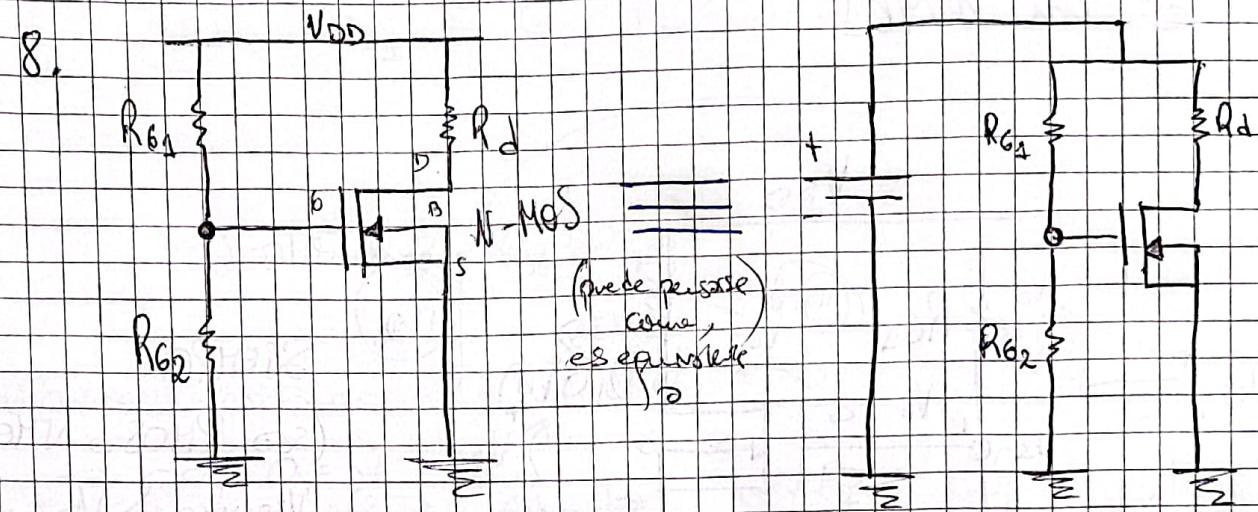

PASOS RARA RESOLVER UN CIRCUITO CON MOSFET:

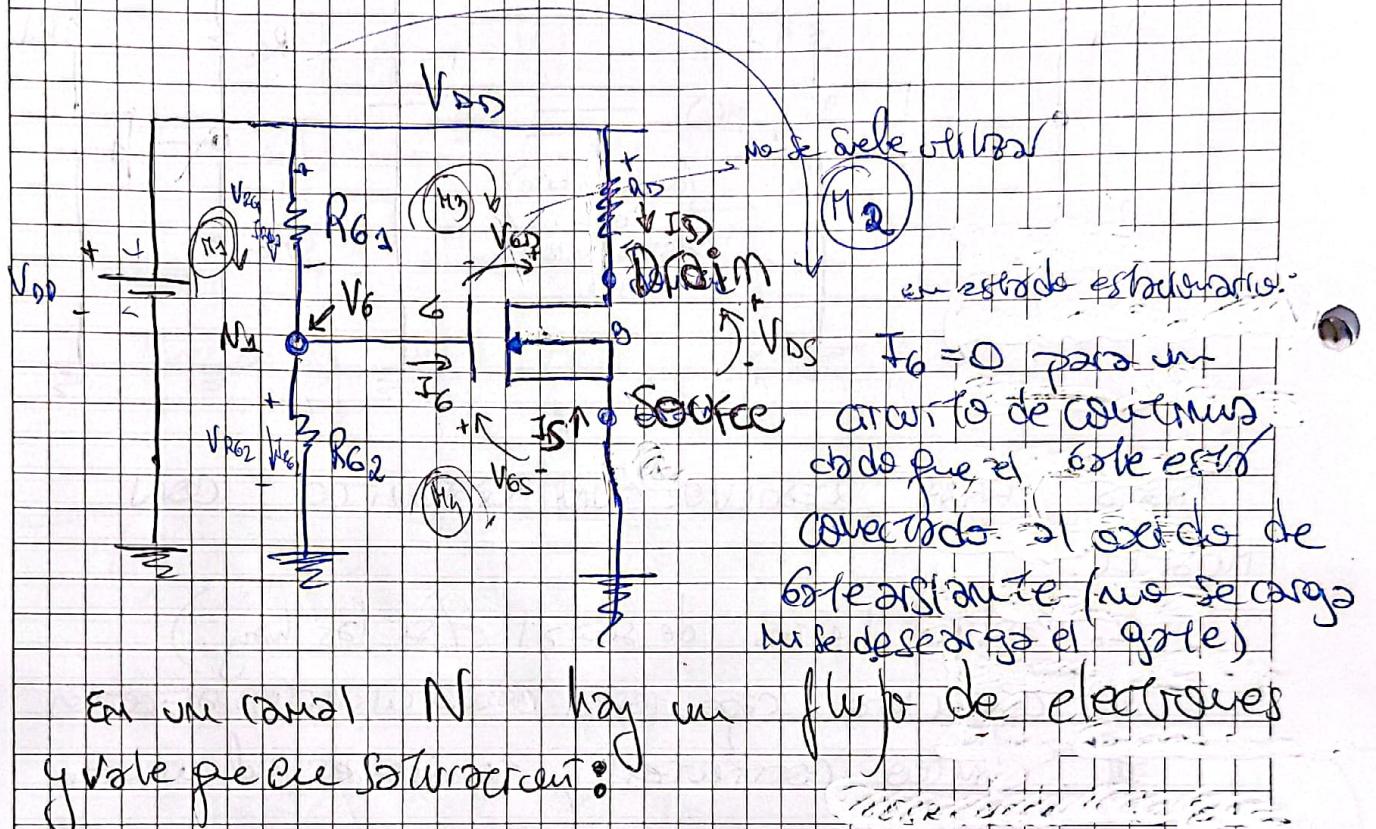- I. Pasos fuertes de sentido (si las hay)
- II. Considero capacidades como circuitos abiertos
- III. Planteo corrientes y tensiones del circuito
(no importa como siempre que se respete los convenios en todos lo rediseñar).
- IV. Objetivo Metas.
- V. Supongo regimen de saturacion
- VI. Desmetae.
- VII. Verifoco que se cumplen los condicionales de saturacion.
- VIII. Si no se cumple, regreso al punto VI
con otra regresion o corde con la nueva
Suposicion hasta encontrar la correcta.

La flecha del MOSFET es invierte, por lo que
es un NMOS



$$V_{GS} > V_T$$

$$V_{DS} > V_{DS_{sat}}$$

$$I_D = \frac{Cox}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 \left[1 + \lambda (V_{DS} - V_{DS_{sat}}) \right]$$

$$V_T = V_{FB} - 2\phi_p + \sqrt{-\phi_p - V_{GS}}$$

Análisis por malos:

(M1)

$$V_{DD} - I_{R61} R_{61} - I_{R62} R_{62} = 0$$

(M2)

$$V_{DD} - I_D R_D - V_{DS} = 0$$

(M3)

$$I_{R61} R_{61} + I_D R_D - V_{DD} = 0 \Rightarrow V_{DD} = 2V$$

Asamblea

Notas:

N1

$$I_{R61} = I_{R62} + \frac{V}{R6} = I_{R62}$$

Entonces:

$$V_{DD} = I_{R61} (R61 + R62)$$

Ade más $I_S = -I_D$

De esta manera, con los datos del problema:

$$3V = I_{R61} (1k\Omega + 2k\Omega)$$

$$\boxed{I_{R61} = 1mA} \Rightarrow \boxed{I_{R62} = 1mA}$$

$$V_G = V_{R62} = I_{R62} R62 = 1mA \cdot 2k\Omega = \boxed{2V}$$

NMOS en saturación se cumple

que $V_{GS} > V_T$; $2V > 1V$ ✓ esto es suficiente
y ademas $V_{DS} > V_{DSsat} \Rightarrow 1V > 0V$ ✓ esto es cierto.

$V_D = V_{DD}$. A partir de M_2 e I_D definir

niveles
el drenado 2

$$\textcircled{1} I_D = \frac{1mA}{\sqrt{2}} \cdot \left(V_{GS} - V_T \right)^{\frac{1}{2}} = 1mA$$

desprecia efecto de modulación
y largo de canal $\rightarrow 0$

$$\textcircled{2} 3V - I_D \cdot R_D - V_{DS} = 0 \Rightarrow \boxed{V_{DS} = 1V}$$


$$V_{DSsat} = V_{GS} - V_T = 2V - \overbrace{1V}^{\text{negativo}} = \boxed{1V = V_{DSsat}}$$

Reemplazan ob en (y_3)

$$\ln A \cdot I_{KD} - \ln A \cdot 2I_{DR} = V_{GD}$$

$$[-1V = V_{GD}]$$


Entonces:

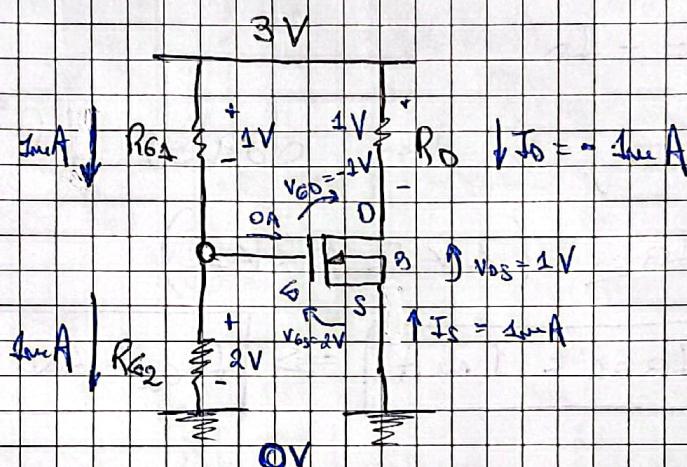

Está en régimen de saturación, se cumplió
el primer criterio y luego se realizó el verificación,
Si no hubiere este caso en saturación habrá
que necesitar volver a realizar los cálculos.

①

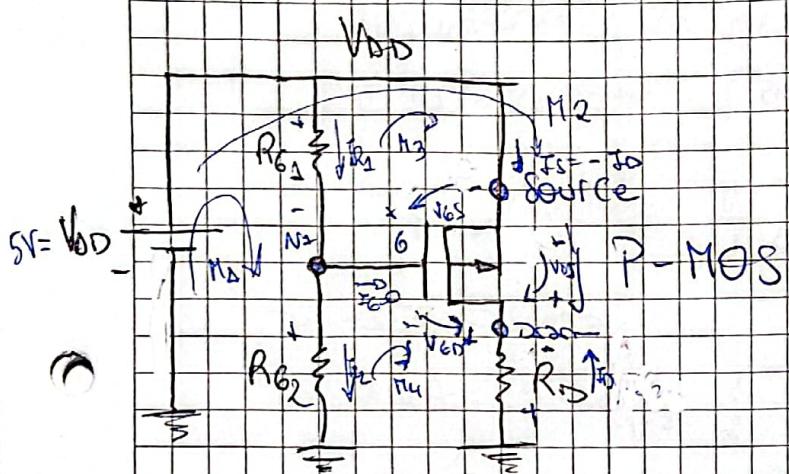9. Es necesario el 8, solo que cambien las condiciones por ser un PMOS



Supuesto ETLC (efecto de malla larga del largo de canal)
 $I \rightarrow 0$

y creando el estado estable

leyendo de saturación.

De forma similar,

$$(N1) I_{DS1} = I_{DS2} + I_6 = I_{DS2}$$

$$(M1) V_{DD} - I_{DS} R_{61} - I_{DS2} R_{62} = 0$$

$$V_{DD} = I_{DS} (R_{61} + R_{62}) \Rightarrow \frac{5V}{200k\Omega + 300k\Omega} = 1.10^{-5}A = I_{DS2}$$

$$(M2) V_{DD} + V_{DS} + I_D R_D = 0$$

$$[V_{DS} = -12,84378V]$$

$$(M3) I_{DS} R_{61} + V_{DS} = 0$$

$$-I_{DS} R_{61} = V_{DS} = 1.10^{-5}A \cdot 200 \cdot 10^3 \Omega = \boxed{-2V = V_{DS}}$$

$$(M4) I_{DS2} R_{62} - V_{DS} + I_D R_D = 0$$

$$\boxed{V_{DD} = 0,84378V}$$

A continuación, en PMOS (saturación)

$$V_{DS} < V_T \Rightarrow -2V < -0,9V \quad \checkmark$$

$$V_{DS_{sat}} = -2V + 0,9V = -1,1V$$


$$V_{DS} < V_{DS_{sat}} \approx V_{DS} - V_T \Rightarrow -2,84 < -1,1V \quad \checkmark$$

Y esto es situación

$$I_D = -\frac{1}{2} C_{ox} \frac{W}{L} (V_{DS} - V_T)^2 = -\frac{36nA}{2V^2} \cdot \frac{250 \cdot 10^{-6}m}{5 \cdot 0,75m} (V + 0,9V)^2$$

$$\boxed{I_D = -6,534 \cdot 10^{-5} A}$$

Te estos niveles,

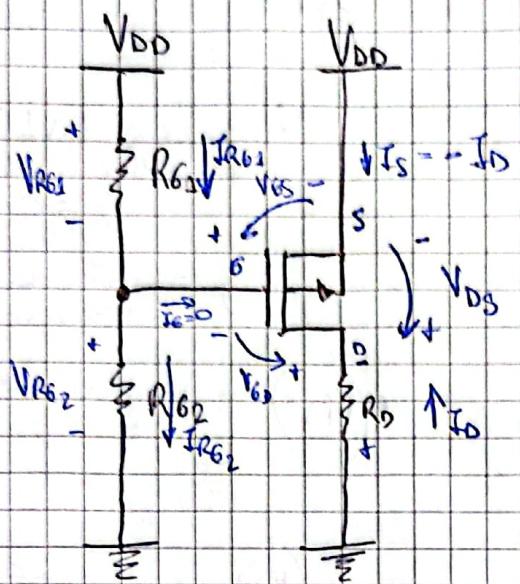

Esto en regime de saturación cuando se
descarga el anteriormente.

①

10. a) Para el circuito 6. (a) se tiene un NMOS, puesto que la corriente de saturación I_D es positiva.

De esta manera: (despreciamos efecto de modulación). $\lambda \rightarrow 0$

$$I_D = \frac{\mu_n C_ox}{2} \frac{W}{d} (V_{GS} - V_T)^2 = V_{DSat} = V_{GS} - V_T$$

El V_{DSat} se cambia, pero

el V_T no

(en realidad si, pero lo despreciamos)

De esta manera:

$$1 \text{ mA} = 50 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2} \frac{1}{2} \cdot \frac{W}{d} (3V - V_T)^2$$

$$(1) \quad 20 \frac{1}{d} = (3V - V_T)^2$$

$$(2) \quad 0,55 \text{ mA} = \frac{50 \mu\text{A}}{\text{V}^2} \frac{1}{2} \cdot \frac{W}{d} (2,5V - V_T)^2$$

$$22 \frac{1}{d} = (2,5V - V_T)^2$$

Dividiendo (1) por (2)

$$\frac{20}{11} = \left(\frac{3V - V_T - 0,5V + 0,5V}{2,5V - V_T} \right)^2$$

$$\frac{20}{11} = \left(1 + \frac{0,5}{2,5 - V_T} \right)^2$$

$$\left| \frac{20}{11} \right|^{\frac{1}{2}} = \left(1 + \frac{0,5}{2,5 - V_T} \right)$$

$V_T > 0$
(no gráfico)

$$\frac{2\sqrt{55}}{11} = 1 + \frac{0,5}{2,5 - V_T} \Rightarrow V_T = \frac{17 - \sqrt{55}}{9}$$


por lo que: $\boxed{\frac{W}{d} = 10,68}$

$V_T \approx 1,0648 \text{ V}$

(para el gráfico debe ser > 0)

Asamblea

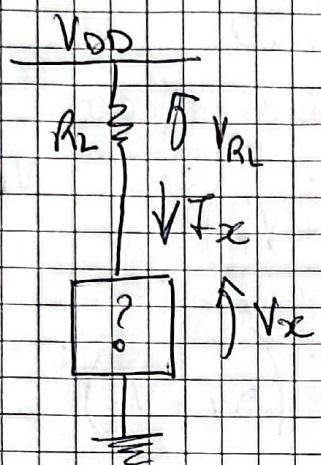(b) da recta de carga que de paseo de bordeante numero:




$$I_{2x} = -\frac{1}{R_L} V_x + \frac{V_{DD}}{R_L}$$

↳ ec. de la recta de carga

La impone A_2 y no depende del dispositivo que se ponga.

En el circuito
en cuestión
por lo que:

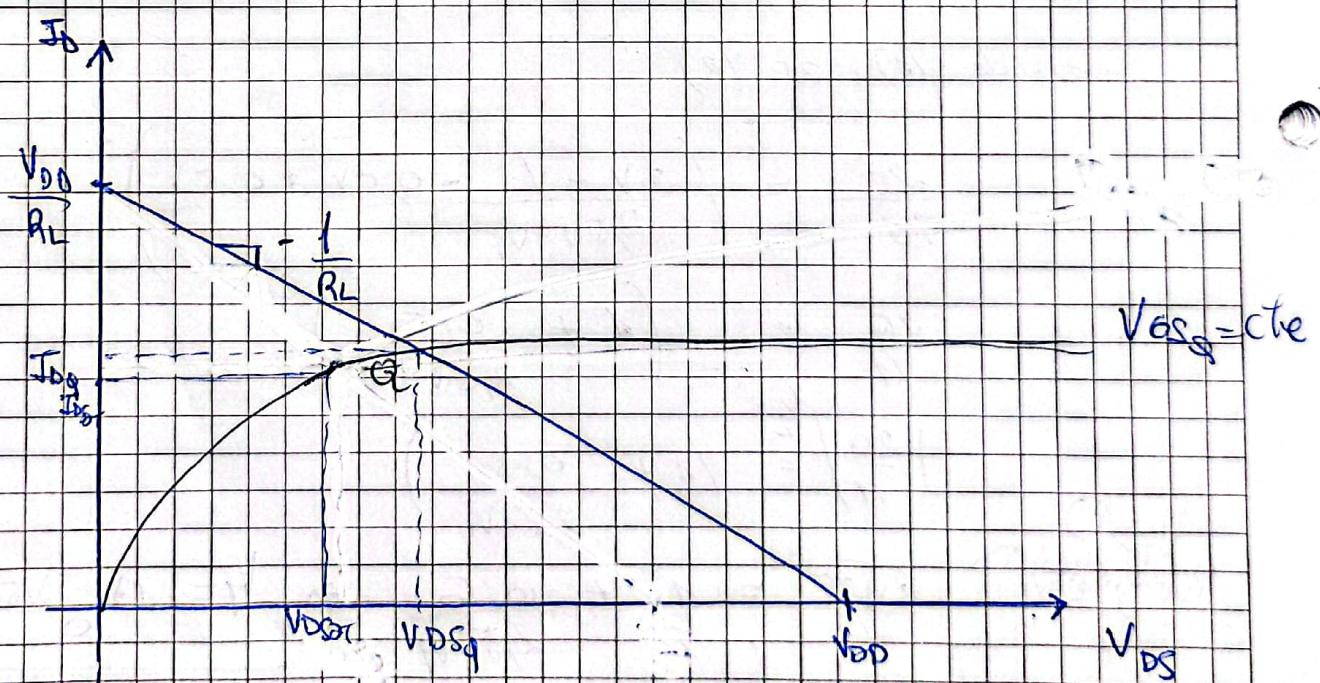
$$R_L = R_D \quad y \quad V_x = V_{out}$$




El punto $Q = (I_{DQ}, V_{DSQ})$ es el punto de operación
del transistore y el de TRABAJO del circuito
que es la recta de corte.

Sabiendo que $V_{DD} = 5V$ y $R_D = 10k\Omega$

I_D [mA]

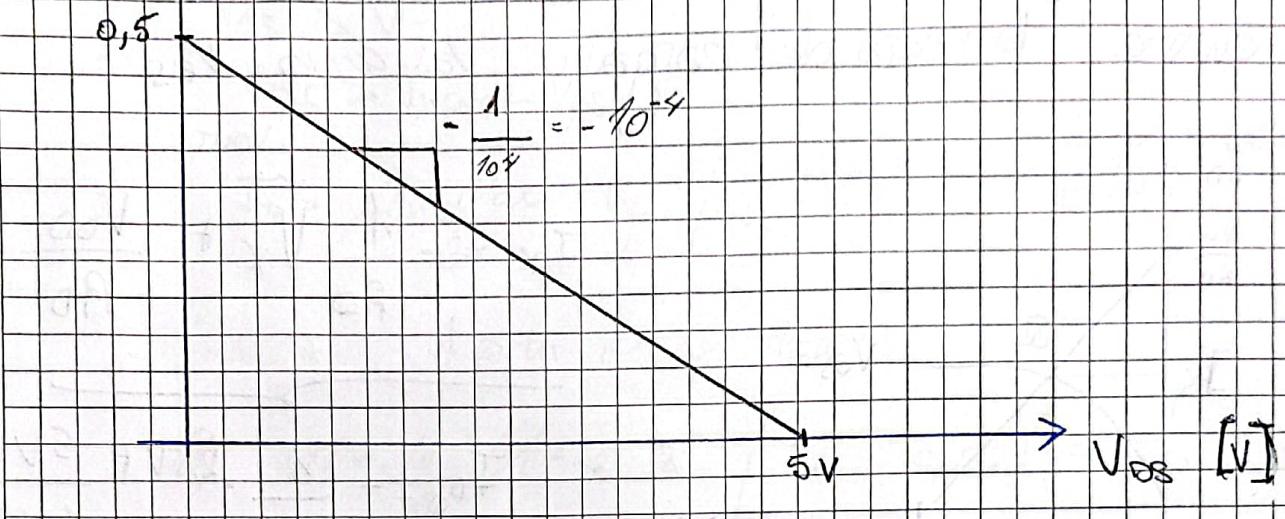

c) El circuito es:

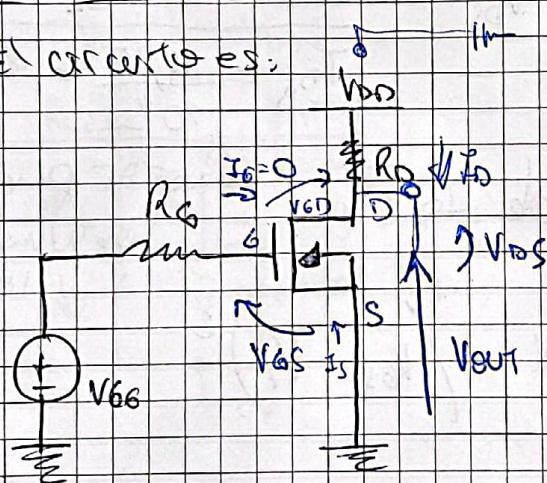

Dado que $I_D = 0$,
 $V_G = V_{GS} = V_{GS}$
y $V_S = 0$ puesto
que estos conectados
a tierra

$$V_{OUT} = V_{DS} = 2,5V$$

$$I_S = -I_D$$

(por lo que, por ley de
Ohm:


$$I_D \cdot R_D = 2,8V = 5V - 2,5V$$

$$\frac{2,8}{10k\Omega} = 0,28mA$$

$$I_D = 0,28mA$$

A esto es como formas de obtener I_D ,
pero se presta una gráfica.

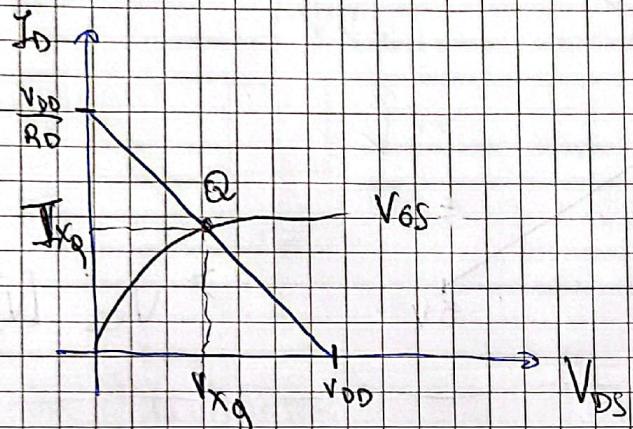Por el grafico se ve que V_{DS} de forma grafica, este se logra obteniendo el punto Q de corte de del circuito que es el punto de intersección entre la recta de carga y la curva I_{DS} :



$$I_X = -\frac{1}{R_D} V_X + \frac{V_{DD}}{R_D}$$

$$I_{DQ} = -\frac{1}{10 \cdot 10^3 \Omega} \cdot 2,5V + \frac{5V}{10 \cdot 10^3 \Omega}$$

$$\boxed{I_{DQ} = \frac{2,5}{10^4 \Omega} = 2,5 \cdot 10^{-4} A}$$

Con la ecuación de I_D :

(mostrar que se obtiene el mismo valor de I_D)

$$I_D = \frac{M_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

Despejar V_{GS} tolge:

$$\underline{\underline{\frac{S_0 \cdot 10^{-4} A/V^2}{2} \cdot 10,68}} (V_{GS} - 1V)^2 = 2,5 \cdot 10^{-4} A$$

$$V_{GS} \approx 1,0967 V$$

$$V_{GS} = V_G = V_{DD} = 1,1 V \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{V_{GS} \approx 1,1 V}$$

11. El transistor es de tipo N-MOS, el C_{ox} permanece en saturación siempre que:

$$V_{GS} > V_T$$


$$V_{DS} \geq V_{DSat} = V_{GS} - V_T$$

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{d} (V_{GS} - V_T)^2$$

desprende EDLLC
R ~ 20

Partiendo de los datos:
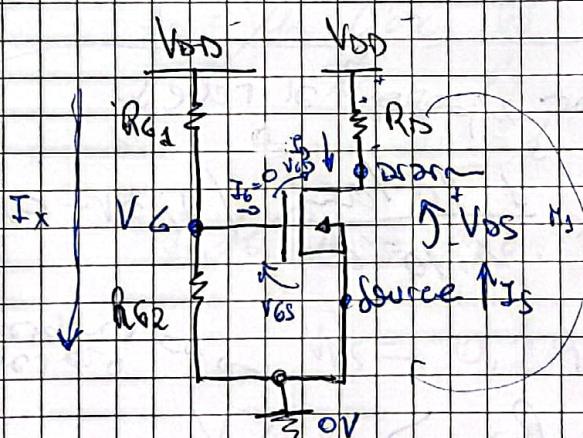
$$(1) \frac{116 \cdot 10^{-3} A/V^2 \cdot 2}{R} (V_{GS} - 0,8V)^2 = I_D$$



$$V_6 = V_{GS} = I_x R_{62}$$

$$I_D = -I_S$$

$$I_{R_{61}} = I_{R_{62}} = I_x = \frac{V_{DD}}{R_{61} + R_{62}}$$

$$I_x = \frac{5V}{500 \cdot 10^3 \Omega} = 10 \mu A$$

para que

$$V_6 = V_{GS} = 10 \mu A \cdot 130 \cdot 10^3 \Omega$$

$$V_{GS} = 1,3V > V_T = 0,8V$$

$$V_{DS} > V_{DSat} = V_{GS} - V_T = 1,3V - 0,8V = 0,5V$$

$$V_{GS} > 0,5V$$

para que esté en régimen de saturación

ley de ohmios de V_{DS} = V_{DD} + I_D · R_D
(m)

De (M_2) despejar

$$5V - I_D \cdot 18 \cdot 10^3 \Omega > 0,5V$$

$$\boxed{2,8 \cdot 10^{-4} A > I_D}$$

entonces, despejando EMCLC: (2-00)

$$2,8 \cdot 10^{-4} A > \frac{80 \cdot 10^6 A/V^2}{2} \cdot \frac{W}{4 \cdot 10^{-4} \text{ cm}} \left(1,3V - 0,8V \right)^2$$

$$\boxed{0,01 \text{ cm} > W > 0}$$

b) El proceso es similar, pero al revés.

$$I_D = \frac{80 \cdot 10^6 A/V^2}{2} \cdot \frac{W}{4 \cdot 10^{-4} \text{ cm}} \left(1,3V - 0,8V \right)^2$$

$$\boxed{I_D > 2,8 \mu A}$$


→ No cambia la otra fórmula.

$$5V - 2,8 \cdot 10^{-6} A \cdot R_D > 0,5V$$

$$1,8 \cdot 10^6 \Omega > R_D$$

$$\boxed{1,8 M\Omega > R_D > 0}$$



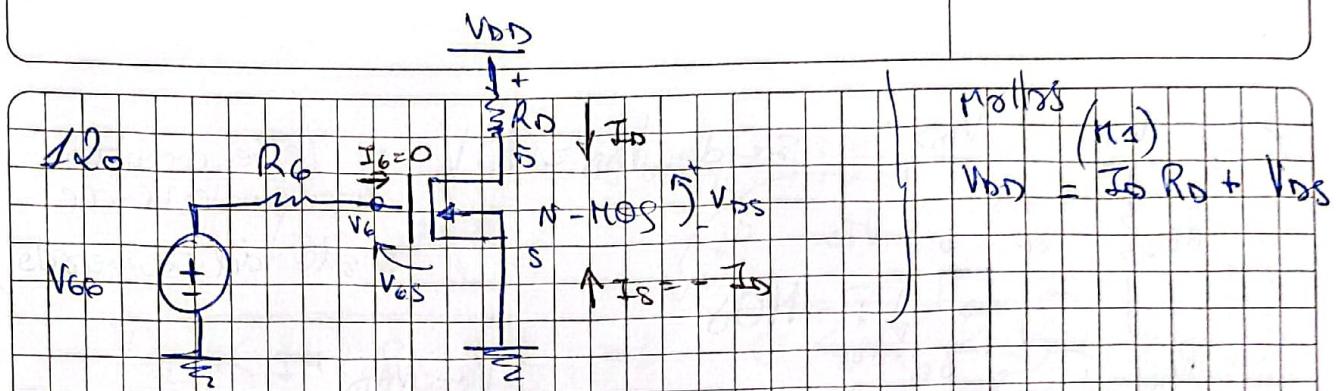

$$V_{DS} \text{ (mA)} \\ V_{DS} = I_D R_D + V_{DS}$$

Este circuito recuerda al de la figura 6 (b)

$$V_{GS} = V_G = V_{GS} = 1V > V_T = 0,8V \quad \checkmark$$

$$V_{DS} = V_{GS} - V_T = 1V - 0,8V = 0,2V$$

Supongo saturación $V_{DS} \rightarrow V_{DSAT} = 0,2V$

(fijo ver para)

$$I_D = \frac{\mu n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 [1 + 0,8V^2(V_{DS} - 0,2V)] \\ = 1V = 0,8V$$

$$5 \cdot 10^{-3} A = 116 \cdot 10^{-3} A/V^2 (0,2V)^2 [1 + 0,8V^2(V_{DS} - 0,2V)]$$

$$V_{DS} = 0,2969V \approx 0,3V > 0,2 = V_{DSAT}$$

entonces en régimen de saturación


Reemplazarlo

en (1) :

$$5V = 5 \cdot 10^{-3} R_D + 0,3V$$

$$\boxed{940,652 = R_D}$$

0

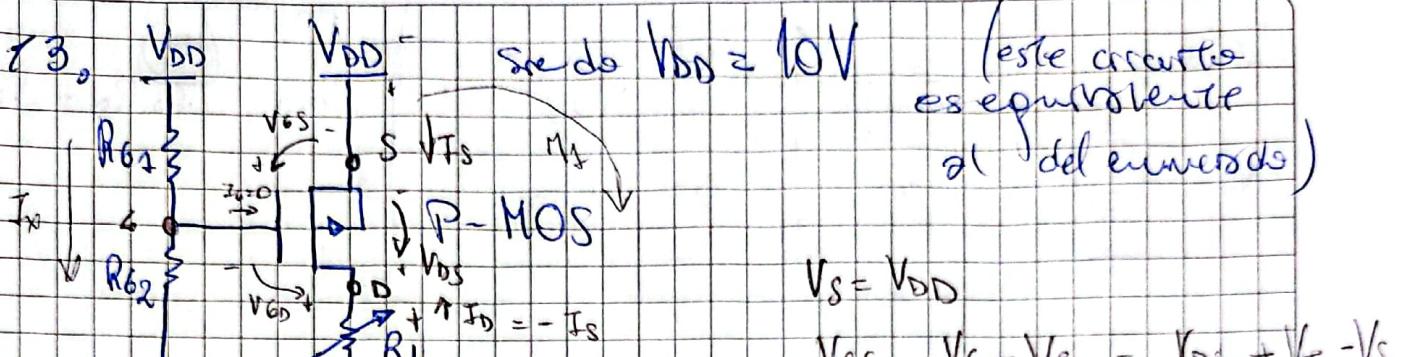

(a) Debe establecer saturación para que $I_D = -35mA = I_S$

b) Para que esto sea válido en un P-MOS:

$$V_{DS} > V_{DSsat} = -0,5V$$

$$V_{DS} < -0,5V$$

$$V_{DS} < V_{DSsat} = V_{GS} - V_T \Rightarrow V_{GS} < 0$$

(ii) $V_{DD} + V_{GS} + I_D \cdot R_L = 0$

I_D varía entre 0 y $-35mA$ (dado)

que tiene ese valor como el de saturación).

c) $V_{GS} < -0,5V$ } régimen de saturación
 $V_{GS} < 0$

d) R_L :

$$5V + \frac{10}{I_D} + I_D \cdot R_L = 0 \Rightarrow -I_D \cdot R_L + 5V = V_{GS}$$

$$\Rightarrow -I_D \cdot R_L < 5V$$

$$R_L < \frac{5V}{35,10^{-3}A} = 142,8571 \Omega$$

$$\boxed{R_L < 142,86 \Omega} \Rightarrow \boxed{0 < R_L < 142,846 \Omega}$$



No estoy seguro si este ejercicio es correcto.




• PARTE IV: Pequeña Señal

El Modelo de Pequeña Señal (MPS) se utiliza para modelar mediante elementos lineales el comportamiento del transistor alrededor del punto de trabajo Q. Si trabajamos en un rango de valos de α , nos liberan de las ecuaciones no lineales de I_D y V_{DS} y es más fácil resolver el circuito.

Es independiente del circuito externo.

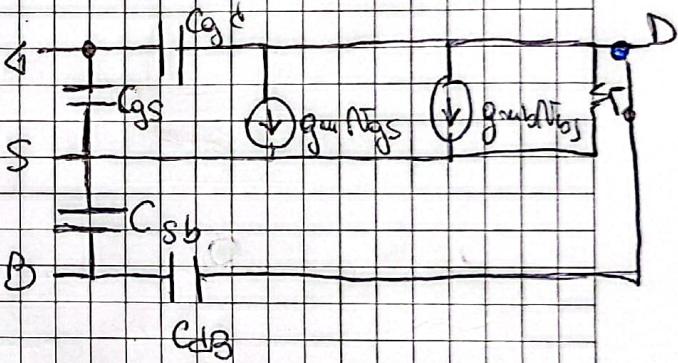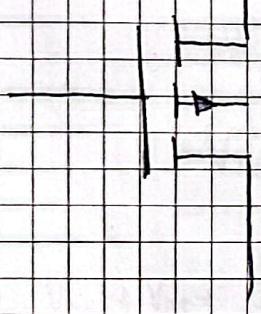

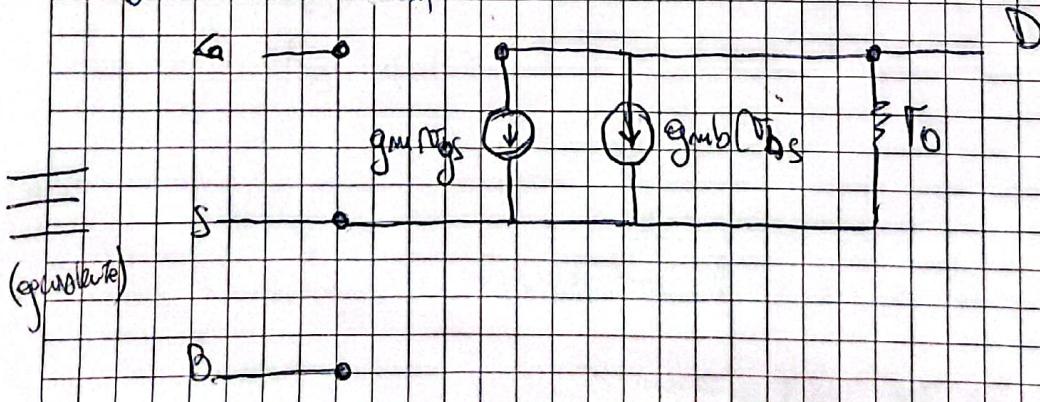Generalmente en ejercicios de este tipo NO se suelen pedir los capacitores C_{GS} , C_{GS} , C_{SB} y C_{DS} , es decir de trabajar con baja frecuencia o media (NO ALTA). Por este se desprecian las capacidades, y el circuito puede simplificarse.



* Asumiremos $V_{BS} = 0$, el parámetro g_{mfb} y la fuente de corriente constante I_D

$$\text{Sígan estos datos. Se sabe que } K = \frac{\mu n C_o}{2} \frac{W}{L}$$

Entonces:

$$g_m = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \right|_Q = \frac{2}{2} \sqrt{-K I_{DSAT}} \left[1 - \lambda (V_{DS} - V_{DSAT}) \right]$$

$$\stackrel{(P-MOS)}{=} 2 \sqrt{K I_{DSAT}} \left[1 + \lambda (V_{DS} - V_{DSAT}) \right] \stackrel{(N-MOS)}{=} 2 \sqrt{K I_{DSAT}}$$

$$\approx 2 \sqrt{-K I_{DSAT}} \quad \approx 2 \sqrt{K I_{DSAT}}$$

$$\left. g_{mfb} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} \right|_Q = \left. g_m \right|_Q = \frac{g_m}{2} \frac{1}{\sqrt{2g_m + V_{BS}}} = \frac{g_m}{2} \frac{1}{\sqrt{2g_m - V_{BS}}}$$

$$\left. g_o = \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \right|_Q = -\lambda I_{DSAT} \stackrel{(N-MOS)}{=} \lambda I_{DSAT} \quad R_o = \frac{1}{g_o}$$

* Para el caso de alta frecuencia, se deben calcular las capacidades.

$$C_{GS} = \left. \frac{\partial Q}{\partial V_{GS}} \right|_Q = \frac{2}{3} W L C_o^2 + W C_{ov}$$

$$C_{GD} = \left. \frac{\partial Q}{\partial V_{GD}} \right|_Q = W C_{ov}$$

$$C_{DB} = \left. \frac{\partial Q}{\partial V_{DB}} \right|_Q = C_j' A_j$$

$$C_{SB} = \left. \frac{\partial Q}{\partial V_{SB}} \right|_Q = C_j' A_D$$

14. (8) A partir de los resultados obtenidos luego de polarizar el circuito del ejercicio 8:

$$I_{DSAT} = 1mA$$

(está en régimen de saturación)

$$V_{DS} = 1V \quad V_S = 0V \quad (\text{ver circuito, está conectado a } 6V)$$

$$V_{GS} = 2V \quad V_{DS} = V_D - V_S$$

$$V_{BS} = 0V \quad (\text{GND})$$

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

$$V_{DG} = V_D - V_S - V_G + V_S = V_{DG} = -1V$$

$\lambda = 0V^{-1}$ es despreciable, por lo que:

$$g_o = \lambda I_{DSAT} = 0 \Rightarrow R_o \rightarrow \infty$$

$$Q_m = \sqrt{2 \cdot \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}} I_D = \sqrt{2 \cdot 1.10^3 A \cdot 10^3 A} \frac{V^2}{V^2}$$

$$Q_m = \sqrt{2 \cdot 10^3} \frac{A}{V}$$

Quib desaparece y aparece en el nudo de retorno, esto es debido a una fuerte retroalimentación controlada por V_{BS} , pero los terminales Bulk y Source están cortocircuitados, por lo que Quib sigue desapareciendo.

O/o Quib existe, pero $V_{BS} = 0V$, entonces para ello desaparece.

Entonces:


G

N_{gs}

S

N_{bs}

B

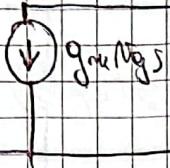

~~g_m N_{bs}~~

i_d

N-MOS

Dado que:


G

N_{gs}

S

N_{bs}

B

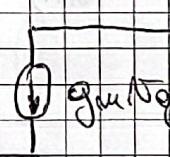

i_d

D

El rango de validez del modelo linealiza se acepta un 10% de error en la linearización

$$N_{gs} < |0,2 (V_{GS} - V_T)|$$

Dado que


$$V_{GS} = \Delta V$$

$$V_T = \pm V$$

$$\Rightarrow N_{gs} < 0,2 / (2V - 1V)$$

$$\boxed{N_{gs} < 0,2V}$$

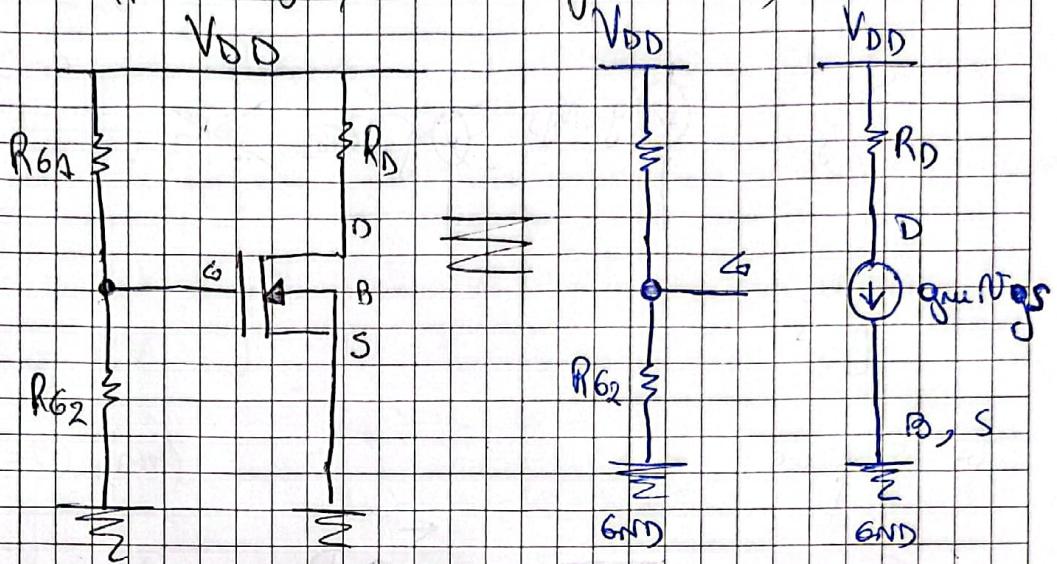Por lo que: (para bajar la tensión de frecuencia)



(9) Este caso es similar, pero el transistores es un P-MOS.

$$I_{Dsat} = -6,834 \cdot 10^{-5} A$$

$$V_{DS} = -2,8438 V$$

$$V_{DS} = 0,8438 V$$

$$V_{DS} = -2 V$$

$$g_m = 2 \sqrt{-k_f I_{Dsat}} = 2 \sqrt{-\frac{1}{2} \cdot 36,16 \cdot 10^{-6} \frac{A}{V^2} \cdot \frac{150m}{5mA}} \cdot (6,834 \cdot 10^{-5})$$

$$g_m = 3,7568 \cdot 10^{-4} \frac{A}{V}$$


$$g_o = 0 \Rightarrow R_o \rightarrow 0$$

$$g_{mb, PMOS} = 0$$

$V_{BS} = 0$ ya que estan cortocircuitados (o/o $V_B = V_S = -V_{DD}$)

$$V_{BS} = 0, por g_{mb} existe$$


Entonces:

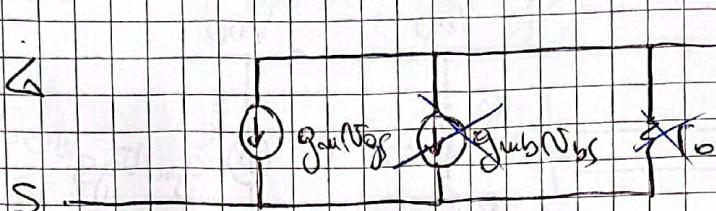

P-MOS

(es "igual",
pero cambia
el conectarlo
en el circuito)

por lo que:

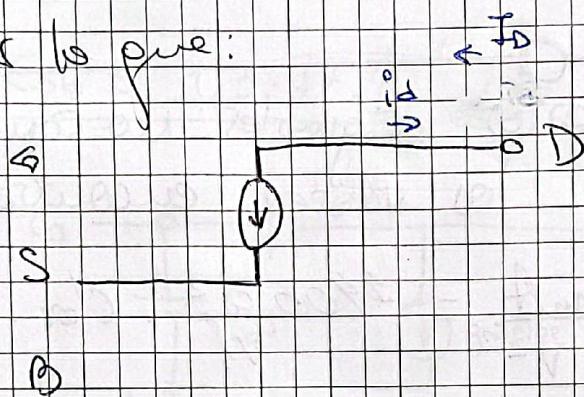

El rango de voltajes es:

$$V_{GS} < 0,2 \quad (V_{GS} - V_T)$$




$$V_T = -0,8V$$

$$V_{GS} < 0,2 \quad (-0,8V + 0,8V)$$

$$V_{GS} < 0,2 \quad 0,12V$$

$$\boxed{V_{GS} < 0,24V}$$

Entonces. (para bajas frecuencias)

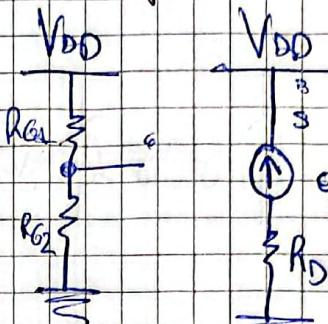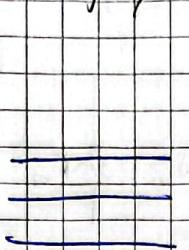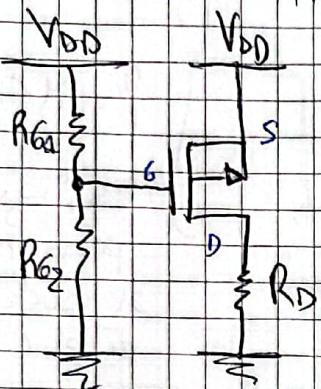

equivalente

15. Dado que los datos originales no concuerdan, siquiera sacando valores los valores encontrados.

$$\mu_n C_{ox} \frac{W}{2} = \frac{Im A}{V^2} = 1400 \text{ cm}^2 \cdot C_{ox} \cdot \frac{2 \text{ mA}}{1 \text{ V}^2}$$

$$10^{-3} \frac{A}{V^2} = 1400 \text{ cm}^2 \cdot C_{ox} \cdot 2$$

$$3,5714 \cdot 10^{-7} = C_{ox}$$

Entonces:

$$C_{gs} = \frac{2}{3} \cdot 2 \cdot 10^{-4} \cdot 3 \cdot 10^{-4} \cdot 3,5714 \cdot 10^{-7} + 2 \cdot 10^{-4} \frac{0,3 \cdot 10^{-5}}{10^4 \text{ cm}}$$

$$C_{gs} = 5,3619 \cdot 10^{-5} \text{ F}$$

$$C_{gd} = W C_{ox} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ cm} \cdot 0,3 \cdot 10^{-5} \text{ F}$$

$$C_{gd} = 6 \cdot 10^{-16} \text{ F}$$

$$C_{db} = C_g \cdot A_D = \sqrt{\frac{q G_s N_a N_d}{2(\phi_3 - V) / (n \epsilon t N_A)}} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{q \epsilon_s N_a}{2(0,97 \text{ V})} \right)^2 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3} (\text{voltage})$$

$$= 0,85 \text{ V} + 0,42 \text{ V}$$


$$C_{ab} = 2,2033 \cdot 10^{-8} F \cdot 10^{-8} \frac{cm^2}{A_2}$$

$$C_{ab} = 2,2033 \cdot 10^{-16} F \quad = 0,5 \cdot 10^{-8} cm^2$$


$$C_{sb} = 2,2033 \cdot 10^{-8} F \cdot A_2 \cdot A_d$$

$$C_{sb} = 1,3512 \cdot 10^{-16} F$$

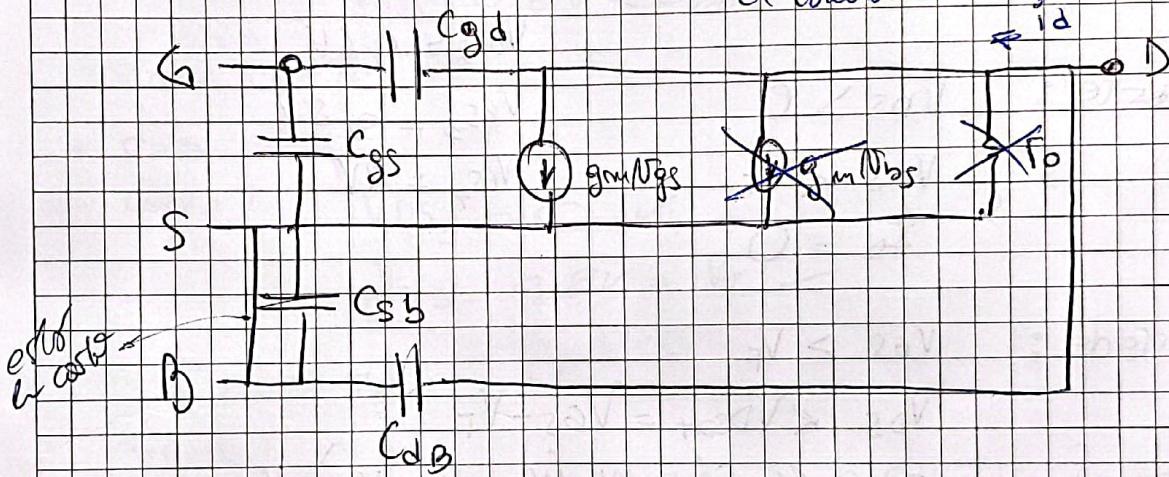el rango de los Wdes
es el ancho que
el obleado entre donde
 $\Rightarrow id$




Entonces :

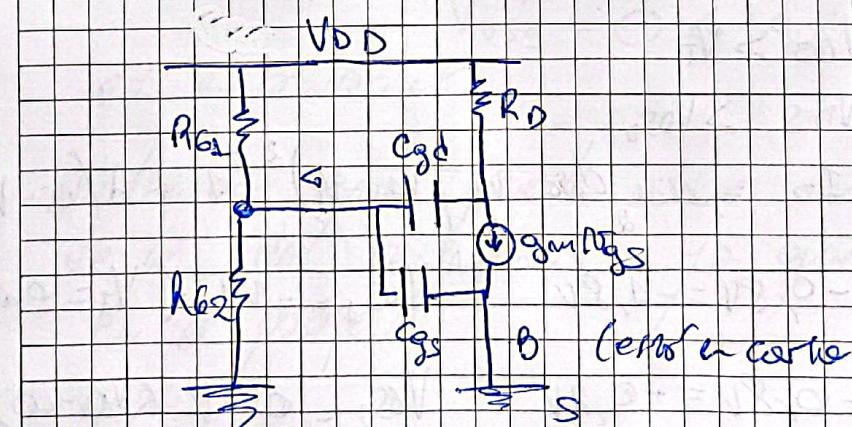

B Cero en corriente

• PARTE V: Integradores

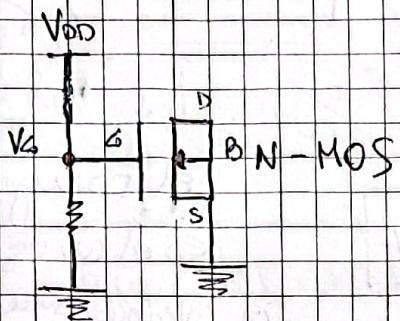16. a) $V_D = V_S = V_B = 0V \Rightarrow V_{DS} = 0V \quad \text{y} \quad V_{DS_1} = V_{DS_2} = V_{DS_3} = V_{DS_4} = 0V$



$$V_{GS} = V_G \quad \text{y} \quad V_{GS_1} = V_{GS_2} = V_{GS_3} = V_{GS_4} = 0V$$

$$V_{BS} = 0$$

$$V_T = 0,8V$$

$$V_{GS_1} = -1V$$

$$V_{GS_2} = 0,6V$$

$$V_{GS_3} = 0,8V$$

$$V_{GS_4} = 2V$$

Corte: $V_{DS} > 0$

$$V_{GS} < V_T$$

$$I_D = 0$$

Transistor: $V_{GS} > V_T$

$$V_{DS} < V_{DSsat} = V_{GS} - V_T$$

$$I_D = \frac{\mu n C_{ox} W}{L} \left(V_{GS} - V_T - \frac{V_{DS}}{2} \right) V_{DS}$$

Saturación: $V_{GS} > V_T$

$$V_{DS} \geq V_{DSsat}$$

$$I_D = \frac{\mu n C_{ox} W}{L} \left(V_{GS} - V_T \right)^2 \left[1 + 2 \left(V_{GS} - V_{GSsat} \right) \right]$$

$$V_{DSsat_1} = -1V - 0,8V = -1,8V$$

$$V_{GS_1} = -1V < V_T = 0,8V$$

$$V_{DSsat_2} = 0,6V - 0,8V = -0,2V$$

$$V_{GS_2} = 0,6V < V_T = 0,8V$$

$$V_{DSsat_3} = 0,8V - 0,8V = 0V$$

$$V_{GS_3} = 0,8V = V_T = 0,8V$$

$$V_{DSsat_4} = 2V - 0,8V = 1,2V$$

$$V_{GS_4} = 2V > V_T = 0,8V$$

Entonces, comparamos con las condiciones.

- Caso 1:

Corte?

$$V_{DS_1} = 0 \quad \checkmark$$

$$V_{DS_1} = -1V < 0,8V \quad \checkmark$$

Esto es correcto.

- Caso 2

Corte?

$$V_{DS_2} = 0 \quad \checkmark$$

$$V_{DS_2} = 0,6V < 0,8V \quad \checkmark$$

Esto es correcto.

- Caso 3:

Corte?

$$V_{DS_3} = 0 \quad \checkmark$$

$$V_{DS_3} = 0,8V = V_F \quad \checkmark$$

Esto es correcto.

Tirodo?

$$V_{DS_3} = 0,8V \geq 0,8V = V_F? \quad \text{---}$$

$$V_{DS_3} = 0 \leq 0,8V - 0,8V = 0V \quad \checkmark$$

Esto es falso.

Entiendo que puede estar en ambigüedad de los criterios reglamentares ya que esto es lo justo en el pasaje.

- Caso 4:

Tirodo?

$$V_{DS_4} = 2V > 0,8V = V_F$$

$$V_{DS_4} = 0V < 2V - 0,8V = 1,2V$$

Esto es falso.

b) $V_{FB} = -\phi_B$

V_{GS} y V_{GD} son menores a V_T

y V_{DS} es mayor a V_T

Recomiendo ver los graficos del ejercicio

2. de la Guia y de la Guia MOS.

c) V_{DS} es mayor a V_T , ver graficos del ejercicio 2 de la Guia y de la Guia MOS.

d)

$$J_D = 215 \cdot \frac{13,9 \cdot 8,8 \cdot 10^{-14} F_c A^2}{2 \cdot 30 \cdot 10^{-9} \text{ cm}} \cdot 10 (2V - 0,8V)^2$$

$$J_D = 0,1781 \mu\text{A}$$

$$V_{DS} > J_D S_{sat} = V_{DS} - V_T = 2V - 0,8V$$

$$V_{DS} > 1,2V \Rightarrow V_D > 1,2V$$

Dado que $V_S = 0 \Rightarrow V_{DS} = V_D \quad V_{DS} > V_T$

$$2V > 0,8V$$




17. a) Para encontrar el punto de saturación se mejor es obtener la recta de balance y acotar el punto que interseca con la curva V_{DS} .

$$I_x = -\frac{1}{R_D} V_x + \frac{V_{DD}}{R_D}$$

\overbrace{m}^{m} \overbrace{x}^{c} \overbrace{b}^{s}



Se obtiene resolviendo la ecuación de los dos que pasa por Drain y Source que relaciona la corriente del drain con la resistencia y la tensión de salida.

I_D [mA]

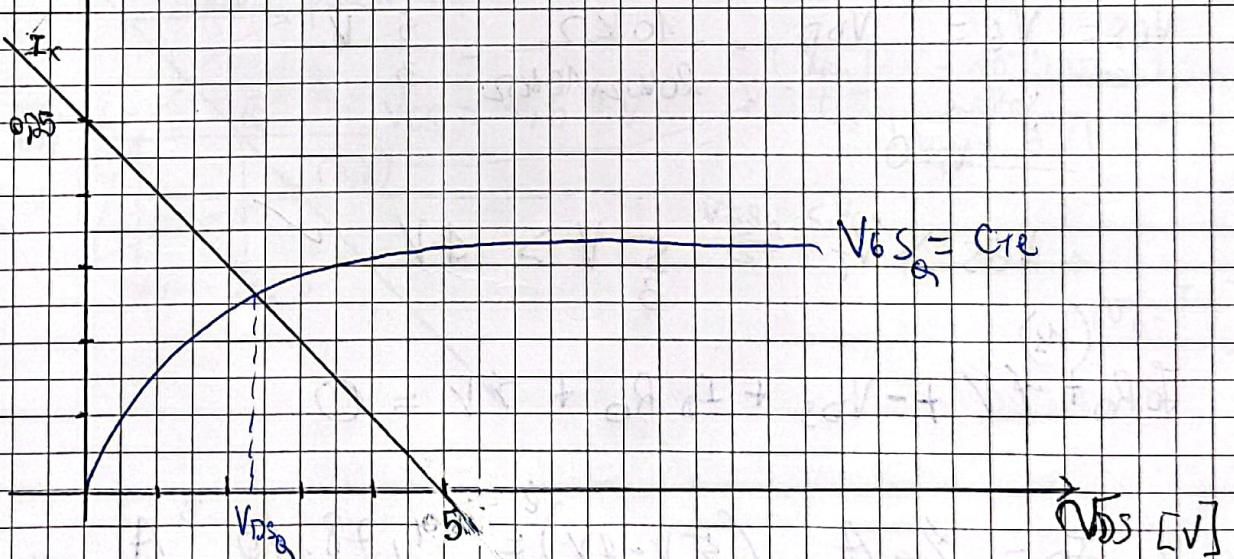

La idea es obtener V_{DS} y, a partir de dicho valor, reemplazarlo por V_x en la recta de balance y obtener I_Q .

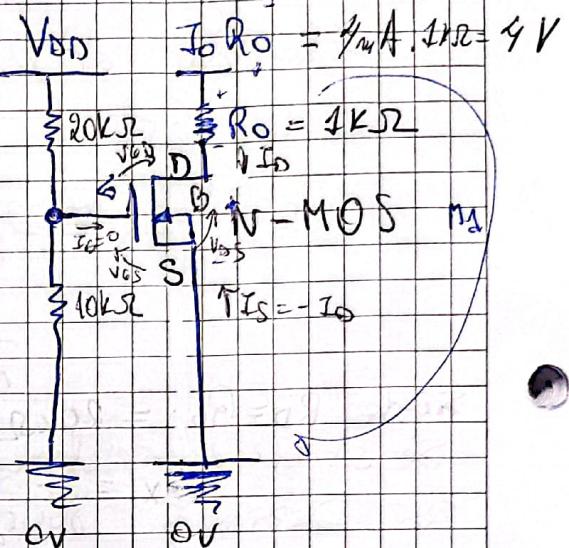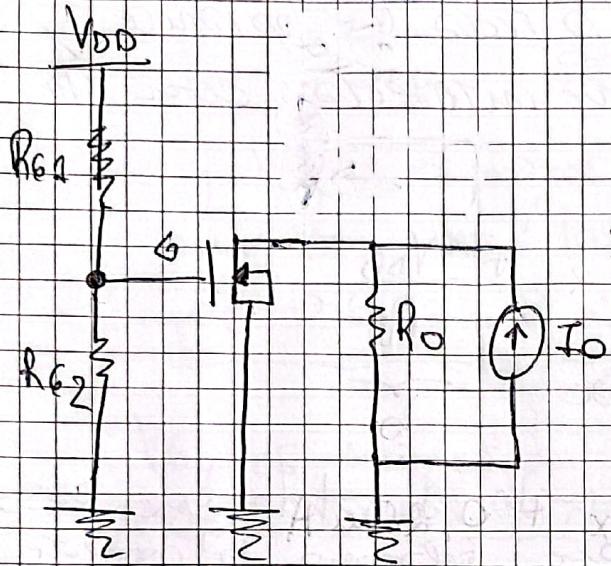El circuito puede resolverse de forma equivalente.



Supongamos saturación:

Dado $I_G = 0$

$$V_{GS} = V_G = V_{DD} \cdot \frac{10k\Omega}{20k\Omega + 10k\Omega} = \frac{5}{3} V$$

y por lo tanto
 $V_{GS} = 0$

$$V_{GS} > V_T \Rightarrow \frac{5}{3} V > 1 V \quad \checkmark$$

(μ)

$$I_D = g_m A_V (V_{GS} - V_T) - V_{DS} - I_D R_O + \tau V = 0$$

$$I_D = g_m A_V \left(\frac{5}{3} V - 1 V \right)^2 = 1,78 \cdot 10^{-3} A$$

$$+ V_{DS} + 1,78 V - 4 V = 0 \Rightarrow V_{DS} = 2,22 V$$

$$\checkmark V_{DS} > V_{DS,th} = V_{GS} - V_T = \frac{5}{3} V - 1 V = \frac{2}{3} V = 0,66 V$$

Está en saturación

$$2,22 V > 0,66 V \quad \checkmark$$


$$V_{DSQ} = 2,22 \text{ V}$$

$$I_{DQ} = I_D = 1,78 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

b) $i_D = -\frac{1}{1k\Omega} V_{DS} + 1 \text{ V} \Rightarrow$

$$i_D = -10^{-3} \text{ A}^2 V_{DS} + 1 \text{ mA}$$

$i_D [\text{mA}]$

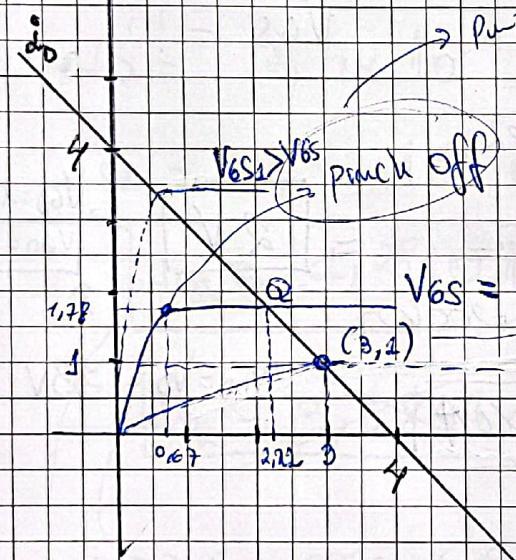

Punto de $V_{DS} = V_{GS} - V_{TH} + V_{DSAT}$ donde la corriente se vuelve constante y positivamente exponencial.

$$(1,78, 0,67)$$

$$V_{GS} = 1,67 \text{ V}$$

$$\Delta i_A = -\frac{1}{2} \cdot 10^{-3} V_{DS} + 1 \text{ mA}$$

$$[V_{DS} = 3 \text{ V}]$$

$$V_{GS2} < V_{GS}$$


$$[V_{DS} \text{ [V]}]$$

$$V_{DSAT} = \frac{5}{3} \text{ V} - 1 \text{ V} = 0,67 \text{ V}$$

18.

Es Sonderbar 21. 8. y 21. 9.

a)

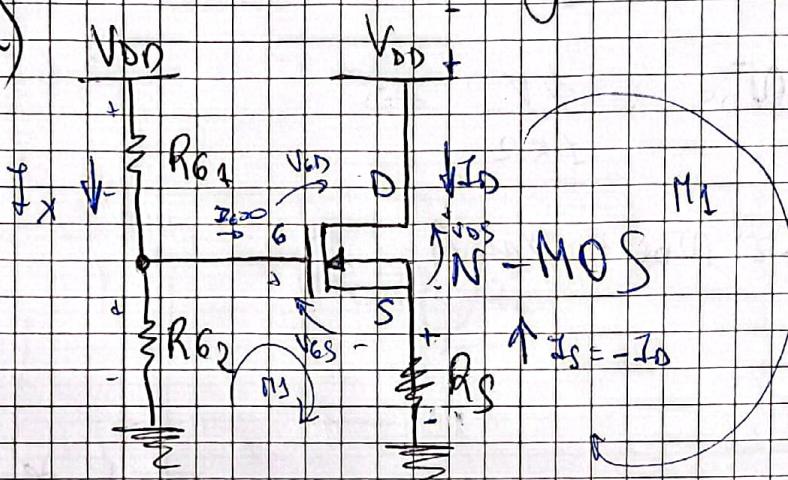

Szenario Schaltung

$$V_T = 0.8V$$

$$V_{DS} = V_{GS} - V_T$$

$$V_{GS} = ?$$

$$V_{R62} = V_G = V_{DD} \cdot \frac{R_{62}}{R_{61} + R_{62}}$$

$$V_{R62} = V_G = 3.3V$$

$$\frac{200k\Omega}{30k\Omega + 200k\Omega} = 2V$$

$$\begin{aligned} V_{G0} &= 2V - 3.3V \\ V_{G0} &= -1.3V \end{aligned}$$

$$V_{GS0} = 3.3V - 2V = 1.3V = V_{GS}$$

$$I_x = \frac{3.3V}{180k\Omega + 200k\Omega} = 10 \mu A$$

$$V_{DD} = V_D = 3.3V$$

$$\text{M2}) V_{DS} + I_S R_S - V_{DD} = V_{DS} - I_D R_S - V_{DD} \Rightarrow$$

$$3.3V + I_D \cdot 5.6k\Omega = V_{DS}$$

$$I_D = \frac{100 \cdot 10^{-6} A/V^2}{2}$$

$$\frac{50}{5} \left(\frac{V_{GS} - V_T}{V^2} \right)^2 \approx 0.8V$$

→ Szenario 20

$$M_2) + I_x R_{G2} - V_{GS} - I_D \frac{5}{S,6 \text{ k}\Omega} = 0$$

$$1947 \cdot 200 \text{ k}\Omega - V_{GS} - I_D \cdot \frac{5}{S,6 \text{ k}\Omega} = 0$$

$$\boxed{V - I_D \cdot \frac{5}{S,6 \cdot 10^3} \Omega = V_{GS}}$$

reemplazo en b.c. de I_D :

$$I_D = 15,5 \cdot 10^{-4} A_{1/2} \cdot \frac{\left(V - I_D \cdot \frac{5}{S,6 \cdot 10^3} - 0,8 \right)^2}{\left(1,2 - I_D \cdot \frac{5}{S,6 \cdot 10^3} \right)^2}$$

$$I_D = 7,92 \cdot 10^{-4} A - 7,392 I_D + 17248 I_D^2$$

$$0 = 7,92 \cdot 10^{-4} A - 8,392 I_D + 17248 I_D^2$$

$$\boxed{I_{D1} = 1,2810 \cdot 10^{-4} A}$$

$$\boxed{V_{GS1} = 1,2826 V}$$

$$\boxed{\cancel{I_{D2} = 3,8844 \cdot 10^{-4} A}}$$

$$\boxed{\cancel{V_{GS2} = 7,2903 \cdot 10^{-3} V}}$$

→ en este caso $V_{GS} < V_t = 0,8 V$

por lo que $I_D = 0$ en N-MOS

por lo que es inválida el resultado


→ en este caso $V_{GS} > 0,8 V$ ✓

$$\boxed{V_{DS1} = 4,0174 V}$$

$$\boxed{I_{SS1} = -I_{D1} = -1,2810 \cdot 10^{-4} A}$$

b) De forma similar, pero para un transistor P-MOS.

Sus parámetros regresan desatados

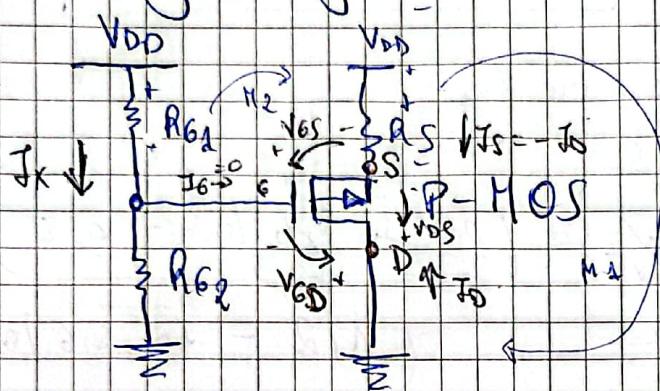

$$V_{R62} = V_6 = V_{DS} \quad \text{puesto que } V_D = 0$$

$$V_{DS} = V_{DD} \cdot \frac{R_{62}}{R_{61} + R_{62}} = \frac{5V}{300k\Omega + 200k\Omega} = 2V$$

$$\boxed{V_{DS} = 2V} = V_{R62} = V_6$$

$$\boxed{I_x = \frac{5V}{(300+200)k\Omega} = 19\mu A}$$

M2) $I_x R_{61} - I_S R_S + V_{DS} = 0$

$$10\mu A \cdot 300k\Omega + I_D \cdot 1,5k\Omega + V_{DS} = 0$$

$$V_{DS} = -3V - I_D \cdot 1,5k\Omega$$

$$I_D = \frac{\mu n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} \left(V_{DS} - V_T \right)^2$$

$$I_D = -\frac{36 \cdot 10^{-6}}{2} \frac{A}{\mu^2} \cdot \frac{150}{5} \left(V_{DS} + 0,9 \right)^2$$

$$I_D = -5,3 \cdot 10^{-4} \left(-3V - I_D \cdot 1,5k\Omega + 0,9V \right)^2$$

$$I_D = -5,4 \cdot 10^{-4} \left(-2,1 - I_D \cdot 1,5 \cdot 10^3 \right)^2$$

$$I_{D1} = -6,6191 \cdot 10^{-4} A \Rightarrow V_{GS1} = -2,0021 V$$

$$I_{D2} = -7,9671 \cdot 10^{-4} A \Rightarrow V_{GS2} = -1,4417 V$$

$V_{GS2} > V_T = -0,9V \Rightarrow I_D = 0$ pero w
fue es abusivo

$$V_{GS1} = -2,0021 V < -0,9V = V_T \quad \checkmark$$

$$V_{DSat} = V_{GS} - V_T = -2,0021 V + 0,9V = -1,1071 V$$

$$M_1) -V_{GS} - I_D \cdot R_S - V_{DD} = 0$$

$$V_{DS} = -4,002 V$$

$$V_{DS} < V_{DSat} \quad \checkmark$$

esta en régimen de saturación

$$I_S = -I_D = 6,6191 \cdot 10^{-4} A$$

$$19. \text{ a)} V_{TO} \approx V_T = 1V \quad (V_{BS} = 0)$$

Dado que es NMOS

$$V_{DS} > 0$$

$$V_{DS2} = V_{GS} - V_T = 1,5V - 1V = 0,5V$$

$$V_{DS} > 0,5V ? \quad 1,8V > 0,5V$$

$$V_{GS} > V_T ? \quad 1,8V > 0,5V$$

ESTO es régimen de saturación.

$$b) V_T(V_{BS}) = V_{TO} + \gamma \left(-\sqrt{2\phi_p - V_{BS}} - \sqrt{-2\phi_p} \right)$$

$$\boxed{V_T(0V) = V_{TO} = 1V}$$

$$I_D = \frac{\mu n C'ox}{2} \frac{W}{L} \frac{(V_{GS} - V_T)^2}{1 + \lambda (V_{DS} - V_{DS_{sat}})}$$

$$I_D = \frac{1.2}{2} \frac{45 \text{ cm}^2}{V_S} \cdot \frac{3.9 \cdot 8.85 \cdot 10^{-14} \text{ A} \cdot \text{cm}^2}{150 \cdot 10^{-18} \text{ cm}} \cdot \frac{90 \text{ mV}}{0.4 \text{ mV}} \cdot (1.5V - 1V)^2 \\ \cdot \left[1 + 0.05V^{-1} / (1.5V - 0.5V) \right]$$

$$\boxed{I_D = 9.5028 \cdot 10^{-5} \text{ A}}$$

$$c) V_{DS} = 1,5V$$

$$V_C = 1V$$

$$V_{GS} > 1V$$

$$4,5V > V_{GS} - 1V$$

$$1V < V_{GS} < 2,5V$$

$$2,5V > V_{GS}$$

para que se mantenga
el régimen de saturación

d)

$$g_{m1} = 2 \sqrt{245 \text{ cm}^2/\text{Vs} \cdot \frac{3,9 \cdot 8,85 \cdot 10^{14} \text{ F/cm}^2}{450 \cdot 10^{-8} \text{ cm}} \cdot \frac{30 \text{ V}}{2 \text{ V}}} \cdot 9,508 \cdot 10^5 \text{ A}$$

$$\cdot [4 \cdot 0,05 (4,5V - 0,5V)]$$

$$g_m = 3,5686 \cdot 10^{-4} \text{ A/V}$$

$$g_{mb} = g_m \cdot \frac{\gamma}{2\sqrt{2d_p \cdot V_{DS}}}$$

$$M_i = 6,822 \cdot 10^{19} \text{ C}$$

$$\phi_p = -367,72 \text{ mV}$$

$$\phi_p = -25,9 \text{ mV} = \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right)$$

$$\gamma = \frac{1}{C_{ox}} \sqrt{2 G_s \cdot \rho N_A}$$

$$\gamma = \frac{150 \cdot 10^{-8} \text{ cm}}{3,9 \cdot 8,85 \cdot 10^{14} \text{ F/cm}^2}$$

$$\sqrt{2 \cdot 19,7885 \cdot 10^{14} \text{ F}^{-1} \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 10^{-6} \text{ cm}^3}$$

$$\gamma = 0,2503$$

$$g_{mb} = 5,2082 \cdot 10^{-5} \text{ A/V}$$

$$g_0 = 0,05 V^{-1} \cdot 9,5078 \cdot 10^5 = 4,7539 \cdot 10^{-6} A/V$$

$$| R_0 = 2,10852 \cdot 10^5 \Omega |$$

$$C_{GS} = \frac{2}{3} \cdot 2 \cdot 10^{-4} \cdot 30 \cdot 10^{-4} \text{ cm}^2 \cdot 3,9 \cdot 8,85 \cdot 10^{11} \frac{F}{V^2} \\ 180 \cdot 10^{-8} \text{ cm}$$

$$+ 30 \cdot 10^{-4} \text{ cm} \cdot 0,8 \cdot 10^{-15} \frac{F}{10^{-4} \text{ cm}}$$

$$| C_{GS} = 1,0704 \cdot 10^{-13} F |$$


$$C_{GD} = 30 \cdot 10^{-4} \text{ cm} \cdot 0,8 \cdot 10^{-15} \frac{F}{10^{-4} \text{ cm}}$$

$$| C_{GD} = 1,5 \cdot 10^{-14} F |$$



$$C_{SB} = C_j \cdot A_S \quad \text{y} \quad C_{AD} = C_j \cdot A_D \quad \left. \begin{array}{l} \text{no de} \\ \text{truen} \\ \text{ni} \\ \text{As no} \\ \text{Ad.} \end{array} \right.$$

$$C_j = \sqrt{\frac{q G_{Si} N_A}{2(\rho_S - 1)}} \quad \text{solo Vds (creo)}$$

e)

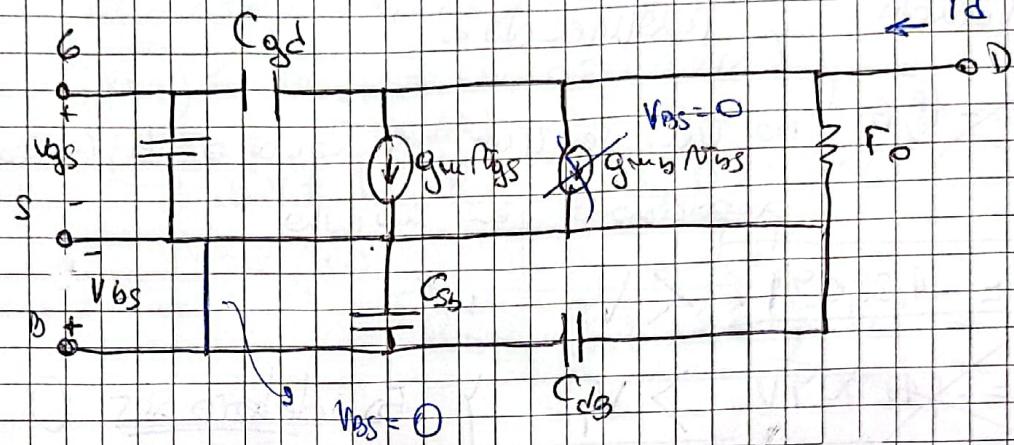

For lo que es equivalente

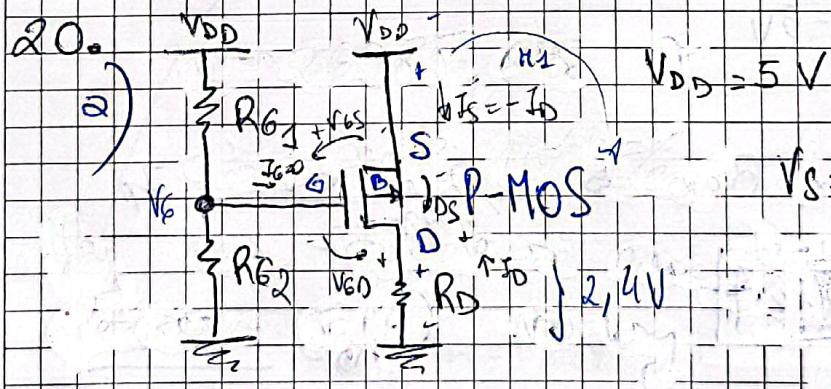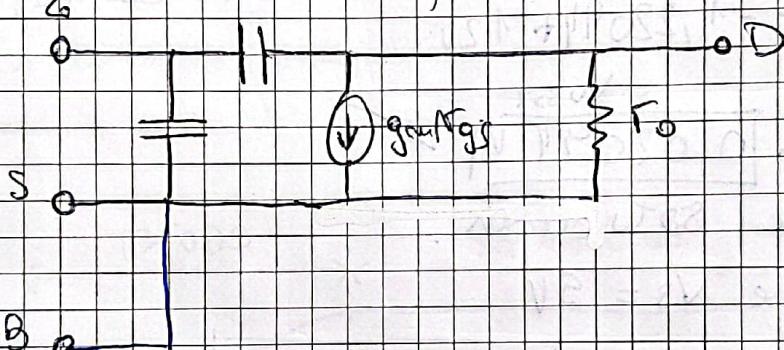

$$(M_1) V_{DD} + V_{DS} = V_D$$

$$V_{DS} = -2,6$$

Sus una regresión de saturación

$$-80,10 \text{ mA} = I_D = -\frac{\mu_p C_{ox}}{2} \cdot \frac{W}{L} \cdot (V_{GS} - V_T)^2 \cdot [1 + \lambda (V_{DS} - V_{DS0})]$$

$$\frac{1}{2625} = (V_{GS} + 1,2V)^2 + (V_{GS} + 1,2V)^2 \cdot 0,05V^2 \cdot (-2,6 - V_{GS} + 1,2)$$

$$\frac{1}{2625} = (V_{GS} + 1,2)^2 + (V_{DS} + 1,2)^2 \cdot 0,05 (-1,4 + V_{DS})$$

desarrollando y resolviendo ...

~~$V_{GS} = -18,6$~~ y no tiene sentido es mayor a la tensión proporcionada en módulo

$$V_{GS2} = -1,22094 \text{ V} < V_T \quad \checkmark$$

$$V_{GS3} = -1,17906 \text{ V} > V_T \quad \text{y } I_D \text{ debiese } 0$$

no tiene sentido estar en corte

$$V_{DS} = -2,6 < -1,22094 + 1,2 \text{ V}$$

$$V_{DS} = -2,6 < \boxed{-0,02094 \text{ V}} \quad \checkmark$$

Esto en régimen de saturación.

Sabemos que $V_S = 5 \text{ V}$

$$V_{GS} = V_G - V_S \Rightarrow V_G = 3,77906 \text{ V}$$

$$= 5 \text{ V}$$

$$-1,22094 \text{ V}$$

$$V_G = V_{R_{G2}} \approx I_x \cdot R_{G2} \Rightarrow 3,77906 \text{ V} = I_x \cdot 120 \text{ k}\Omega$$

$$I_x = 8,0405 \mu\text{A}$$

$$R_D = \frac{8,4 \text{ V}}{88 \cdot 10^{-6} \text{ A}}$$

$$1,22094 = V_{R_{G1}} = 8,0405 \mu\text{A} \cdot R_{G1}$$

$$R_{G1} = 151,8477 \Omega$$

$$R_D = 30.000 \Omega$$

b) Para que opere en saturación, supongamos

$$V_{DS} = \text{cte} = -1,22094 \text{ V} \quad V_T = -1,2 \text{ V}$$

$$V_{DS} \leq V_{DS,T} = 0,02094 \text{ V}$$

-80 mA

$$5 \text{ V} + I_D \cdot R_D \leq 0,02094$$

des (R_D)

$$R_D \leq 62,2385 \Omega \Rightarrow$$

$$0 < R_D < 62,2385 \Omega$$

- I_D [mA]



$$c) g_m = 2 \sqrt{-k T_{\text{sat}}}$$

$$g_m = 2 \sqrt{\frac{200 \cdot 10^{-3} \text{ A}}{2} \cdot \frac{3 \mu \text{m}}{5 \mu \text{m}}} \cdot (-80 \cdot 10^{-6} \text{ A})$$

$$\boxed{g_m = 8,1975 \cdot 10^{-3} \frac{\text{A}}{\text{V}}}$$


Dado que $V_{BS} = 0$, $g_{mb} \cdot N_{BS} = 0$,
esto nos significa

que g_{mb} sea cero; si no que la fuente de corriente de drenaje toma & mucha y pierde "aburde"


$$g_o = -0,05 \cdot 10^{-4} \cdot (-80 \cdot 10^{-6} \text{ A}) = 4 \cdot 10^{-6} \frac{\text{A}}{\text{V}}$$

$$\boxed{r_o = 250.000 \Omega}$$

Entonces,

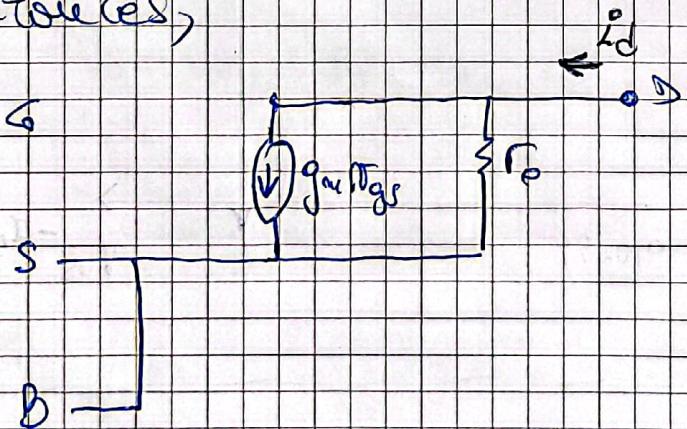

que en el circuito que darrá.

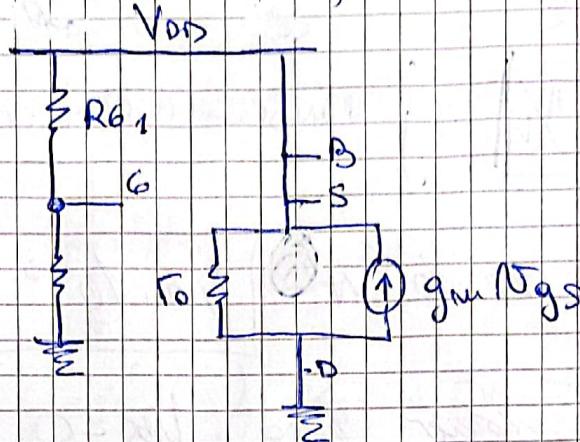

21.

a)

$$V_{DD} = 3,3V$$

$$V_{DD} = V_{out} = V_D = V_G \Rightarrow V_{GD} = 0$$

$$\Rightarrow V_{GS} = V_{DS}$$

$$V_S = 0V$$

$$I_{ref} = I_D = 40 \cdot 10^{-6} A$$

$$\text{Dado que } V_{out} = V_{DS} = 3,3V$$

$$I_{ref} = I_D$$

Entonces

$$Q = (I_D, V_{DS}) = (40 \mu A, 3,3V)$$

esto $V_{GS} = 3,3V > V_t = 0,8V$ ✓

los pogramas de simulación
dijeron que $V_{DS} = 3,3V > 3,3V - 0,8V = 2,5V$ ✓

Si, depende de I_{ref} , que fija I_D . y por lo tanto, el punto de trabajo Q .


$$b) g_m = 2 \sqrt{116 \cdot 10^{-6} A \frac{1}{12} \cdot 2 \cdot 80 \cdot 10^{-6} A}$$


$$\boxed{g_m = 0,1362 A/V} \quad \left. \right\} \text{transconductancia}$$

$$g_o = 0,04 V^{-1} \cdot 80 \cdot 10^{-6} A = \boxed{1,6 \cdot 10^{-6} A/V}$$

g_{mb} no se puede obtener pero $V_{BS} = 0$, por lo que se multa en terminos prácticos de un multiplicador por V_{BS} .
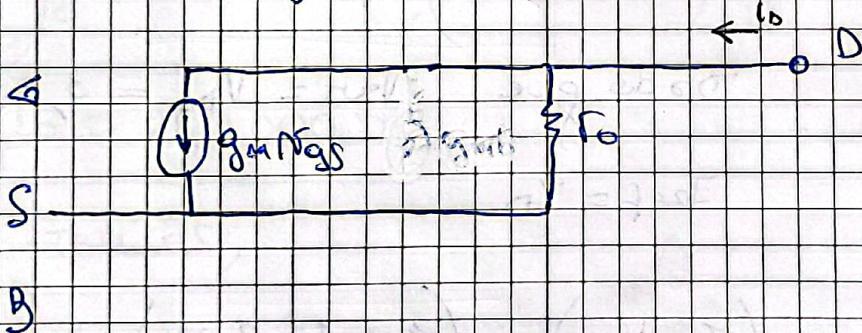
$$r_o \rightarrow \frac{1}{g_o} = \boxed{r_o = 62500 \Omega \text{SR}} \quad \left. \right\} \text{resistencia de salida}$$



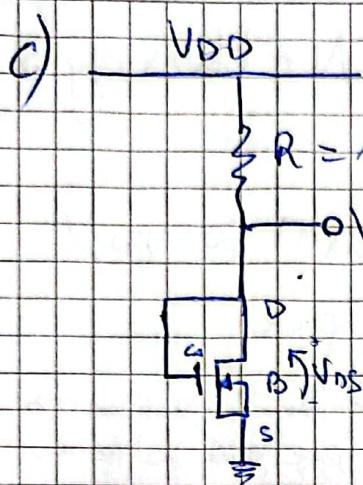

$$\left. \begin{array}{l} V_{DD} \\ \parallel \\ R = 10k\Omega \\ \parallel \\ 0V_{out} = V_D = V_S = 1,8V = V_{GS} \end{array} \right\} V_{DD} - 1,8V = 1,8V$$

que $V_S = 0V$

$$I_D = (10k\Omega)^{-1} \cdot 1,8V$$

$$I_D = 1,8 \cdot 10^{-9} A$$

está en la zona de saturación

$$V_{GS} = 1,8V > 0,8V \quad \checkmark$$

de saturación

$$V_{DS} = 1,5V > 1,5 - 0,8V = 0,7V \quad \checkmark$$

zona:

$$V_{DSsat} = V_{GS} - V_t = 0,2V$$

$$1,8 \cdot 10^4 A = I_D = \frac{W - C \cdot V_D}{L} \quad \text{con} \quad (1,5V - 0,8V)^2 [1 + 0,04(1,5 - 0,7)]$$

$$6,137A = \frac{W}{L}$$

Qd) El transistors es de tipo N-MOS y que $I_D > 0$

d) $V_{DSsat} = V_{DS} - V_T$ | Toma los puntos curva,

$$\therefore 1,55V = 2V - V_T$$

$$V_T = 0,45V$$

Verificar que

Toma un punto de los puntos de los curvas que pasa por la curva que pasa por los V_{DS} de trabajo.

$$I_D = K \cdot (V_{DS} - V_T)^2 \left[1 + \lambda (V_{DS} - V_{DSat}) \right]$$

Toma los distintos puntos que pasan por V_{DSat} para los distintos V_{DS} .

$$0,33 \cdot 10^{-3} A = K (2 - 0,45)^2 \left[1 + \lambda (1,80 - 1,55) \right]$$

$$1,3735 \cdot 10^{-4} = K$$

Se toma el punto cuando estos en saturación se anula el efecto paralelo

Toma un punto del gráfico, por ejemplo (3,3, 0,369)

$$0,369 \cdot 10^{-3} A = 1,3735 \cdot 10^{-4} (2 - 0,45)^2 \left[1 + \lambda (3,3 - 1,55) \right]$$


$$0,0675 V^{-1} = \lambda$$

y toma un punto alejado cuando el régimen está en saturación

$$b) I_D = 1 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = \frac{V_D}{2} = 2,5 \text{ V}$$

$$V_{DD} = 5 \text{ V}$$

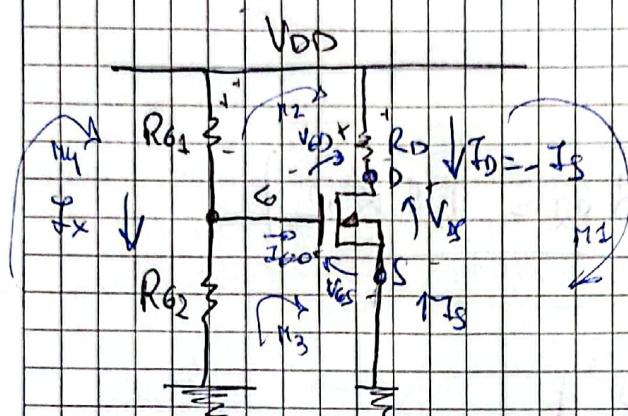

$$I_D = 1 \text{ mA}$$

$$I_S = -1 \text{ mA}$$

$$V_B = V_S = 0$$

$V_{BS} = 0$ } es cortocircuito

$$V_{DS} = 2,5 \text{ V}$$

$$M_1) V_{DS} = I_D R_D + V_{DS} = 0$$

$$\boxed{R_D = 2800 \Omega}$$

$$V_D = V_{DS}$$

$$V_{GD} = V_{GS} - \frac{V_{DS}}{= V_{SD}}$$

$$M_2) I_X R_{61} - I_D R_D + V_{GD} = 0$$

$$M_3) I_X R_{62} = V_{GS} \Rightarrow$$

$$(M_4) V_{DS} = I_X (R_{61} + R_{62})$$

de acuerdo al gráfico (d) : $V_G = V_{GS} = 3 \text{ V}$ si $I_D = 1 \text{ mA}$

$$\text{y } V_{DS} = 2,5 \text{ V}$$

reemplazando en M2

$$3 \text{ V} \cdot \frac{R_{61}}{R_{62}} - 1 \text{ mA} \cdot 2800 \Omega + 0,5 \text{ V} = 0$$

$$R_{61} = R_{62} \rightarrow M_4$$

Este circuito es válido para los

$$\frac{3}{2} R_{61} = R_{62}$$

Por ejemplo para

$$\boxed{R_{61} = 2 \text{ k}\Omega} \quad \text{y} \quad \boxed{R_{62} = 1,5 \text{ k}\Omega}$$

c) $g_m = 2 \sqrt{1,3735 \cdot 10^{12}} \cdot 10^3 \text{ A/V}$


$$\boxed{g_m = 2,4122 \text{ A/V}}$$

$$g_o = \lambda I_{DSS} = 0,0628 \text{ V}^{-1} \cdot 10^3 \text{ A}$$


$$\boxed{g_o = 6,25 \cdot 10^{-1} \text{ A/V}} \Rightarrow \boxed{r_o = 14814,81 \Omega}$$

g_{mB} no se calcula, pero se sabe que $N_{BS} = 0$ a efectos prácticos

No tiene sentido:

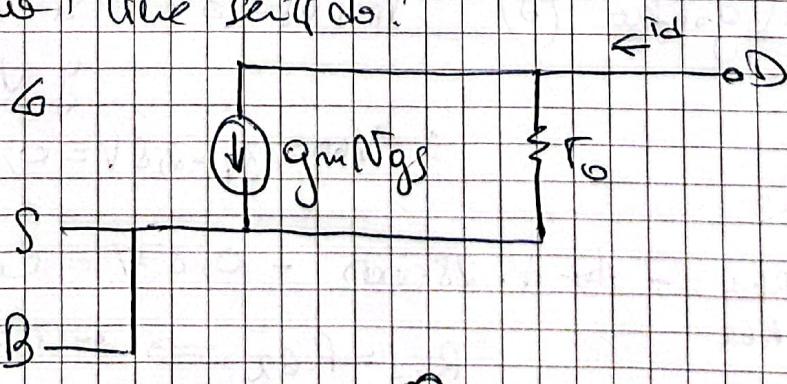

23.

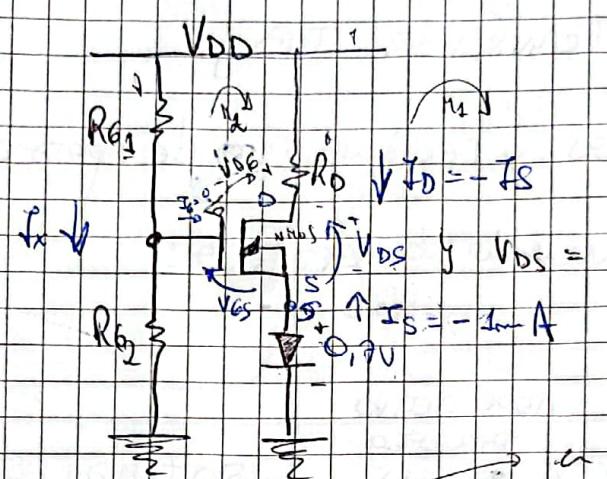

$$1 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k}\Omega = 1 \text{ V}$$

$$I_V = I_U$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D - 0.7V = 3.3V = V_{DS}$$

a vez de $\mu m A = 1 \text{ mA}/\sqrt{2}$

Supongo $M_1, M_2 \frac{W}{L} = 2$

que no responda

$$\frac{W}{L}$$

$$1 \text{ mA} = \frac{1 \text{ mA}}{\sqrt{2}} \quad (V_{GS} - 1 \text{ V})^2$$

$$V_{GS} > 0 \quad V_{GS} = 2 \text{ V} \quad V_I = 1 \text{ V}$$

estoy en saturación

$$V_{DS} > V_{DSsat} = V_{GS} - 1 \text{ V}$$

que esas
en saturación

$$V_{GS} = V_G = 2 \text{ V} \Rightarrow$$

$$3.3 \text{ V} > 1 \text{ V}$$

regime e
saturación

$$V_{DS} = V_{DS} - V_{GS} = 3.3 \text{ V} - 2 \text{ V} = 1.3 \text{ V}$$

$$M_2) I_x R_{G1} - 1 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k}\Omega - V_{DS} = 0$$

$$I_x \cdot 2 \text{k}\Omega = 2.3 \text{ V}$$

$$I_x = 1.15 \text{ mA}$$

$$V_G = 2 \text{ V} = 1.15 \text{ mA} \cdot R_{G2} \Rightarrow R_{G2} = 1739.130 \Omega$$

Para que esté en saturación.

$$I_T = I_x + I_D = 1.15 \text{ mA} + 1 \text{ mA} = 2.15 \text{ mA}$$

$$P_{OT} = V_{DD} \cdot I_T = 5 \text{ V} \cdot 2.15 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 0.01075 \text{ W}$$